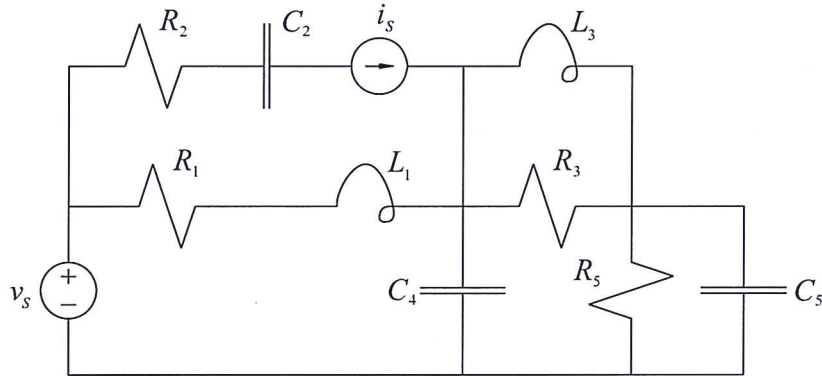


**Domanda 1** (9 punti)


Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 100$  Hz della figura seguente, in cui:  $v_s = \sqrt{2} \cdot 100 \cos(2\pi ft)$  V,  $i_s = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(2\pi ft - \pi/3)$  A,  $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 30 \Omega$ ,  $R_3 = 20 \Omega$ ,  $R_5 = 20 \Omega$ ,  $L_1 = 30$  mH,  $L_3 = 20$  mH,  $C_2 = 100 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 40 \mu\text{F}$ ,  $C_5 = 50 \mu\text{F}$ .




(a) Si ricavi l'equivalente di Thevenin della rete vista dal generatore di tensione  $v_s$ ;

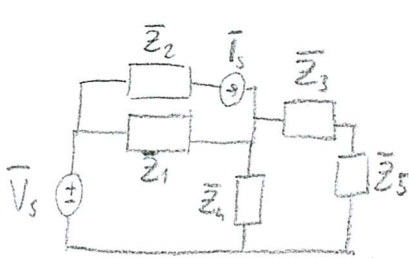(b) Si ricavi l'equivalente di Norton della rete vista dal generatore di corrente  $i_s$ .  $\omega = 200\pi \text{ rad/s}$


$$\begin{aligned} \bar{V}_s &= 100 \text{ V} & \bar{I}_s &= (2,5 - j4,330) \text{ A} & \bar{Z}_1 &= R_1 + j\omega L_1 = (5 + j18,85) \Omega \\ \bar{Z}_2 &= R_2 - \frac{j}{\omega C_2} = (30 - j15,92) \Omega & \bar{Z}_3 &= \frac{j\omega L_3 R_3}{R_3 + j\omega L_3} = (5,661 + j9,010) \Omega \\ \bar{Z}_4 &= -\frac{j}{\omega C_4} = -j39,79 \Omega & \bar{Z}_5 &= \frac{-jR_5}{\omega C_5} = (14,34 - j9,010) \Omega \end{aligned}$$



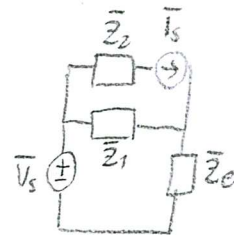
$$\bar{Z}_e = \frac{(\bar{Z}_3 + \bar{Z}_5) \bar{Z}_4}{\bar{Z}_3 + \bar{Z}_4 + \bar{Z}_5} = (15,97 - j8,025) \Omega$$




EQ. THEVENIN

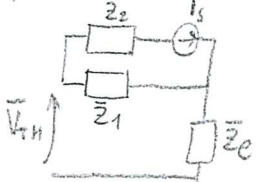

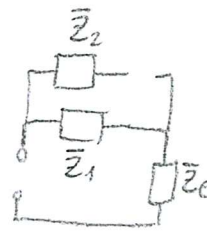
$$\bar{V}_{TH} = -\bar{Z}_1 \bar{I}_s = (-94,12 - j25,47) \text{ V}$$


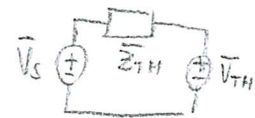
$$\bar{Z}_{TH} = \bar{Z}_2 + \bar{Z}_e = (20,97 + j10,82) \Omega$$




EQ. NORTON

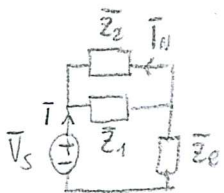


$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_s}{\frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} + \bar{Z}_e} = (3,265 - j0,5124) \text{ A}$$
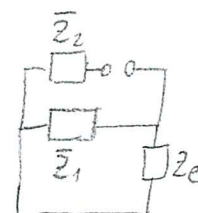
$$\bar{I}_N = -\bar{I} \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = (-0,8776 - j1,612) \text{ A}$$



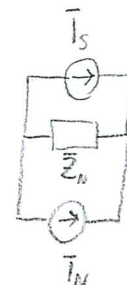
$$\bar{Z}_N = \bar{Z}_2 + \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_e}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = (43,77 - j10,59) \Omega$$




**Domanda 2** (7 punti)

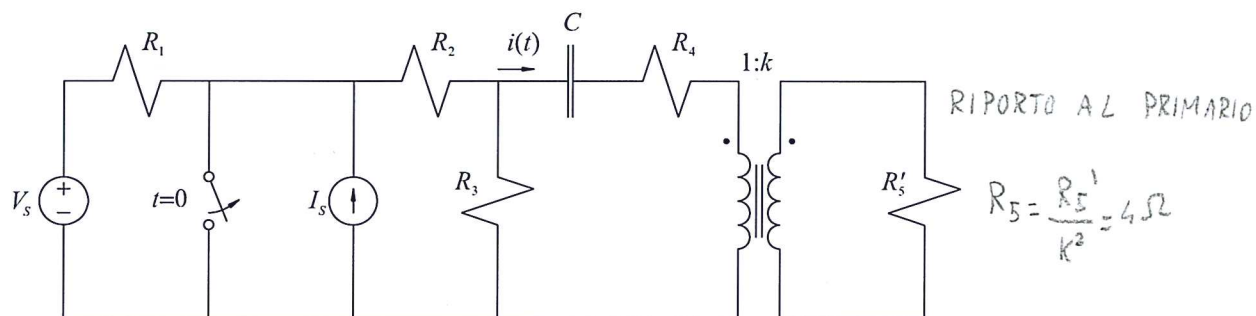Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui:  $V_S = 80\text{ V}$ ,  $I_S = 2\text{ A}$ ,  $R_1 = 5\ \Omega$ ,  $R_2 = 10\ \Omega$ ,  $R_3 = 40\ \Omega$ ,  $R_4 = 20\ \Omega$ ,  $R'_5 = 100\ \Omega$ ,  $C = 1\text{ mF}$ ,  $k = 5$ . Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore chiuso per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica la commutazione.




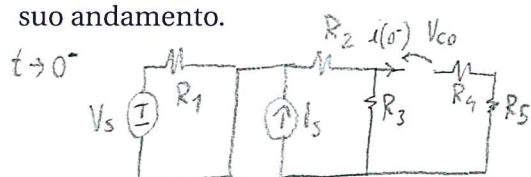Si determini l'espressione analitica della corrente  $i(t)$  a partire da  $t < 0$  e si rappresenti graficamente il suo andamento.




$i(0^-) = 0$   $R_3, R_4, R_5$  NON SONO ATTRAVERSALE DA CORRENTE  $\rightarrow V_{C0} = 0$

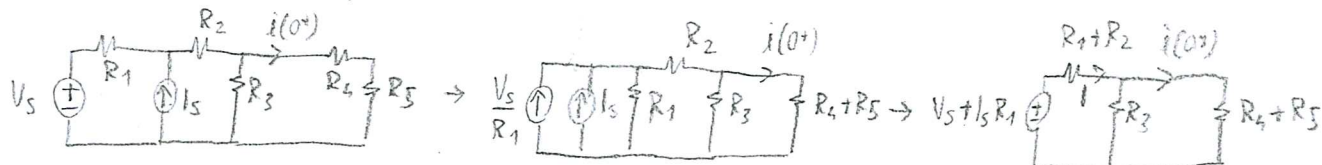
$t \rightarrow 0^+$ , IMPONGO LA CONTINUITÀ DELLA TENSIONE SU  $C$ ;  $V_{C0} = 0$ , LO SOSTITUISCO CON UN CORTO CIRCUITO


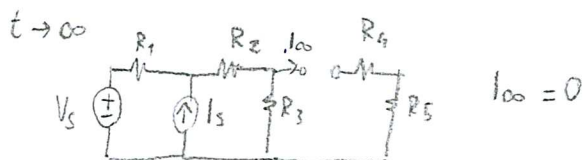
$$I = \frac{V_S + I_S R_1}{R_1 + R_2 + \frac{R_3(R_4 + R_5)}{R_3 + R_4 + R_5}} = 3\text{ A} \quad i(0^+) = I \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4 + R_5} = 1,875\text{ A}$$




CALCOLO  $\tau$

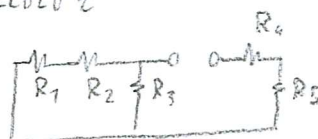


$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4 + R_5 = 34,90\ \Omega \quad \tau = R_{eq} C = 34,9\text{ ms}$$
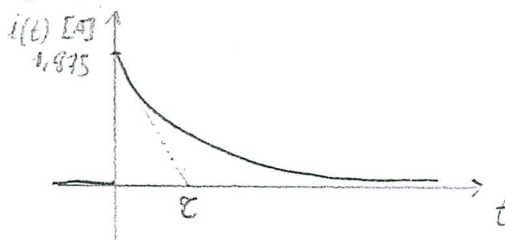
$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1,875 e^{-\frac{t}{34,9\text{ ms}}} & t > 0 \end{cases}$$



**Domanda 3** (6 punti)

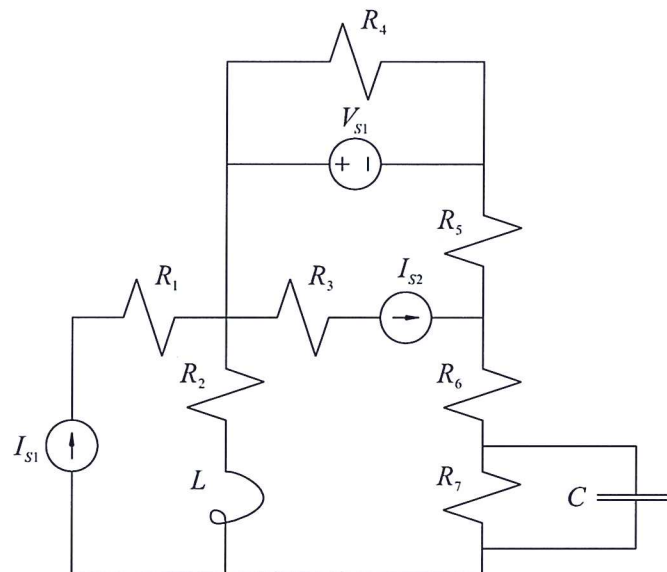Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui:  $V_{S1} = 10\text{ V}$ ,  $I_{S1} = 2\text{ A}$ ,  $I_{S2} = 4\text{ A}$ ,  $R_1 = 2\ \Omega$ ,  $R_2 = 10\ \Omega$ ,  $R_3 = 1\ \Omega$ ,  $R_4 = 5\ \Omega$ ,  $R_5 = 3\ \Omega$ ,  $R_6 = 2\ \Omega$ ,  $R_7 = 4\ \Omega$ ,  $L = 10\text{ mH}$ ,  $C = 400\ \mu\text{F}$ .



- (a) Si calcoli l'energia immagazzinata nell'induttore;  
 (b) Si calcoli l'energia immagazzinata nel condensatore.

*R<sub>1</sub> e R<sub>3</sub> IN SERIE A I<sub>S1</sub> E I<sub>S2</sub>; R<sub>4</sub> IN PARALLELO A V<sub>S1</sub>; NON HANNO EFFETTO AI MORSETTI DELL'INDUTTORE E DEL CONDENSATORE*

$$I = \frac{-V_{S1} + R_2 I_{S1} + R_5 I_{S2}}{R_2 + R_5 + R_6 + R_7} = 1,158\text{ A} \quad V_C = R_7 I = 4,632\text{ V}$$

$$W_{COND} = \frac{1}{2} C V_C^2 = 4,290\text{ mJ}$$

$$I_L = I_S - I = 0,8421\text{ A} \quad W_{IND} = \frac{1}{2} L I_L^2 = 3,546\text{ mJ}$$