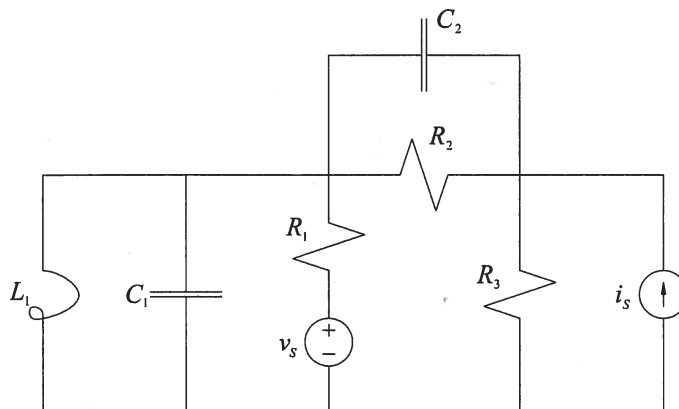


Domanda 1 (10 punti)

Si consideri il circuito nella figura seguente, funzionante in regime alternato sinusoidale alla frequenza $f = 150 \text{ Hz}$; siano: $v_s = \sqrt{2} \cdot 100 \cos(2\pi ft) \text{ V}$, $i_s = \sqrt{2} \cdot 5 \sin(2\pi ft) \text{ A}$, $R_1 = 2 \Omega$, $L_1 = 30 \text{ mH}$, $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $R_2 = 15 \Omega$, $C_2 = 100 \mu\text{F}$, $R_3 = 5 \Omega$.




Si calcolino:

- L'equivalente di Thévenin della rete vista dal generatore di tensione;
- L'andamento nel tempo della potenza istantanea assorbita dal resistore R_1 . Sullo stesso asse dei tempi, tracciare anche l'andamento della tensione v_s .


$$\bar{V}_s = 100 \text{ V} \quad \bar{I}_s = -j5 \text{ A} \quad \omega = 2\pi f \quad \bar{Z}_1 = \frac{j\omega L_1}{1 - \omega^2 L_1 C_1} = j39,55 \Omega \quad \bar{Z}_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2} = 5,002 - j7,072 \Omega$$

$$\bar{Z}_R = \bar{Z}_2 + R_3 = 10,002 - j7,072 \Omega \quad \text{CONSIDERANDO LA RETE PASSIVA:}$$
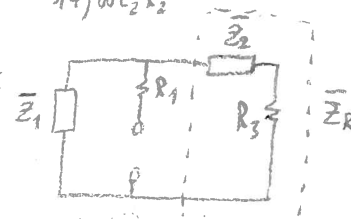
$$\text{IMPEDENZA DI THEVENIN: } \bar{Z}_{eq} = R_1 + \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_R}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_R} = 15,63 - j4,331 \Omega$$



CALCOLO TENSIONE DI THEVENIN:

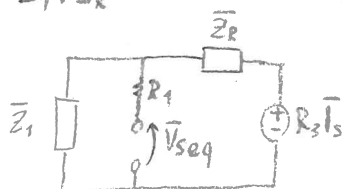

$$\bar{V}_{seq} = R_3 \bar{I}_s \frac{\bar{Z}_1}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_R} = 8,838 - j27,81 \text{ V}$$

SI OTTIENE LA RETE:




LA CORRENTE \bar{I}_1 È QUELLA CHE CIRCOLA IN R_1 , R_1 E \bar{V}_s SONO IN SERIE NEL CIRCUITO INIZIALE

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_s - \bar{V}_{seq}}{\bar{Z}_{eq}} = 4,600 + j3,154 \text{ A} = 5,878 \angle 32,45^\circ = 1,1 e^{j\varphi_1}$$


$$\text{POTENZA DISSIPATA} \quad p_1(t) = R_1 i_1^2(t) = R_1 I_1^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_1)]$$

$$P = 69,10 \text{ W}$$

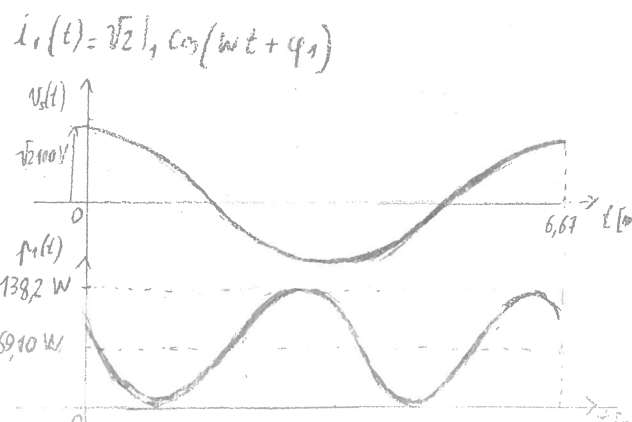

Domanda 2 (7 punti)

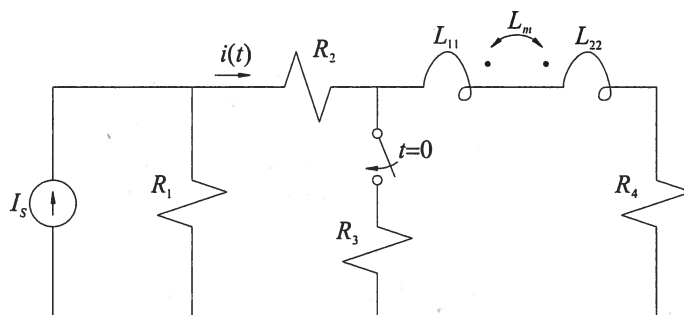Sia dato il circuito in regime transitorio di figura in cui: $I_S = 8 \text{ A}$, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $R_4 = 22 \Omega$, $L_{11} = 50 \text{ mH}$, $L_{22} = 40 \text{ mH}$, $L_m = 20 \text{ mH}$. Si consideri il circuito in regime stazionario per $t < 0$, mentre in $t = 0$ si verifica la chiusura dell'interruttore.




Determinare l'espressione analitica della corrente $i(t)$ e rappresentarne l'andamento nel tempo su un grafico a partire da $t < 0$.

MUTUE INDUTTORI IN SERIE CONTROVERSA

$$L_{eq} = L_{11} + L_{22} - 2L_m = 50 \text{ mH}$$


IL CIRCUITO DIVENTA:

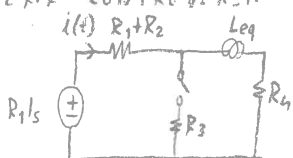

$$i_L(0^-) = i(0^-) = \frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 + R_4} = 1,379 \text{ A}$$


$$t = 0^+ \rightarrow i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

SOVRAPPONENDO GLI EFFETTI:

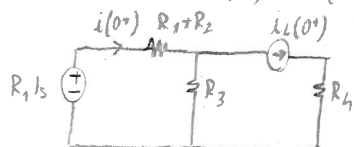


$$i(0^+) = \frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 + R_3} + i_L(0^+) \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 2,759 \text{ A}$$

$$t \rightarrow \infty$$

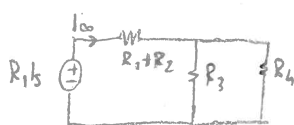

$$I_{\infty} = \frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}} = 2,513 \text{ A}$$


DETERMINAZIONE DI τ :

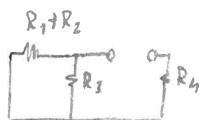

$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3} + R_4$$


$$\tau = \frac{L_{eq}}{R_{eq}} = 1,868 \text{ ms}$$
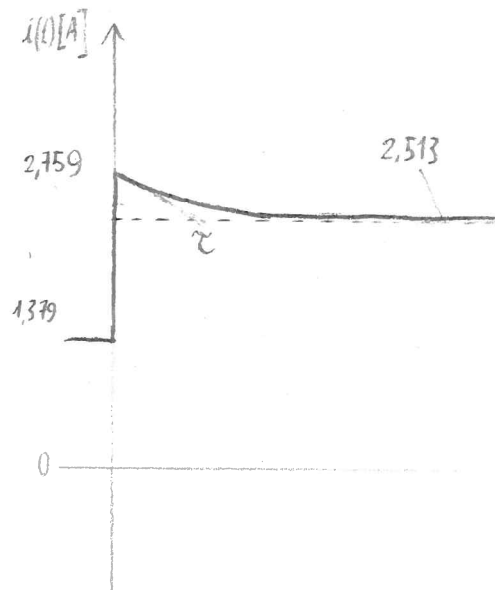
$$i(t) = \begin{cases} 1,379 \text{ A} & t < 0 \\ (i(0^+) - I_{\infty}) e^{-\frac{t}{\tau}} + I_{\infty} = (0,2459 e^{-\frac{t}{\tau}} + 2,513) \text{ A} & t \geq 0 \end{cases}$$



Domanda 3 (5 punti)

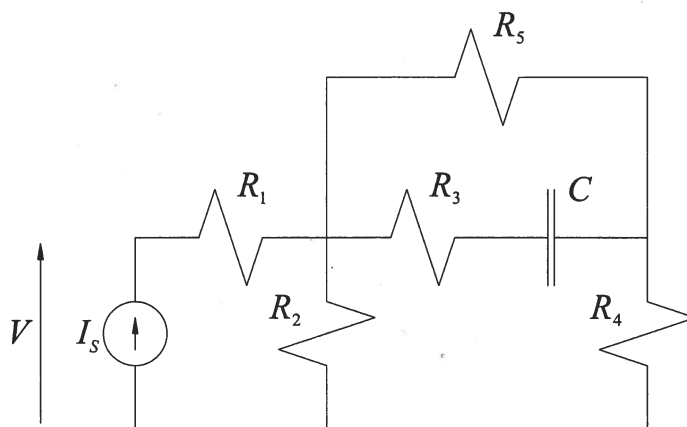
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente in cui: $I_s = 5 \text{ A}$, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_4 = 2 \Omega$, $R_5 = 7 \Omega$, $C = 20 \mu\text{F}$.



Si calcolino:

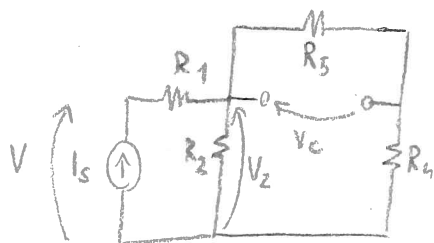- (a) L'energia accumulata nel condensatore;
- (b) La tensione V ai capi del generatore di corrente.

IN REGIME STAZIONARIO, LE CORRENTI NEI CONDENSATORI SONO NULLE; ANCHE LA CORRENTE IN R_3 SARA' NULLA COSI' COME LA TENSIONE AI SUOI CAPI.



V_C E' LA TENSIONE AI CAPI DEL CONDENSATORE C

$$V_2 = I_s \cdot \frac{R_2(R_5 + R_4)}{R_2 + R_5 + R_4} = 34,62 \text{ V}$$

$$V_C = V_2 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} = 26,92 \text{ V}$$

ENERGIA W NEL CONDENSATORE : $W = \frac{1}{2} C V_C^2 = 7,249 \text{ mJ}$

$$V = V_2 + R_1 I_s = 59,62 \text{ V}$$