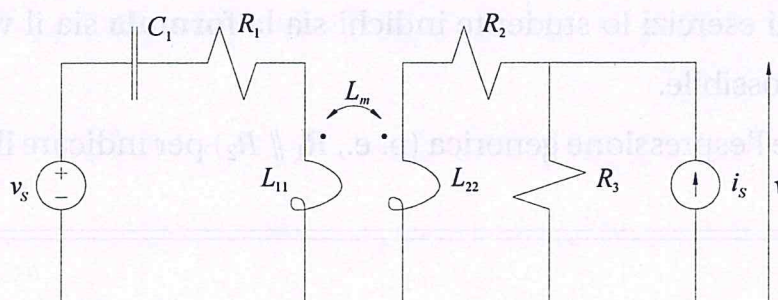




**Domanda 1** (10 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 1000$  Hz della figura seguente; siano:  $v_s = \sqrt{2} \cdot 100 \cos(2\pi ft)$  V,  $i_s = \sqrt{2} \cdot 0.3 \sin(2\pi ft)$  A,  $R_1 = 50 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$ ,  $R_3 = 500 \Omega$ ,  $L_{11} = 30$  mH,  $L_{22} = 50$  mH,  $L_m = 25$  mH,  $C_1 = 1 \mu\text{F}$ .



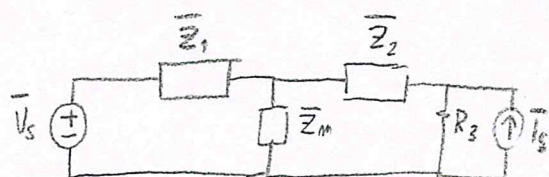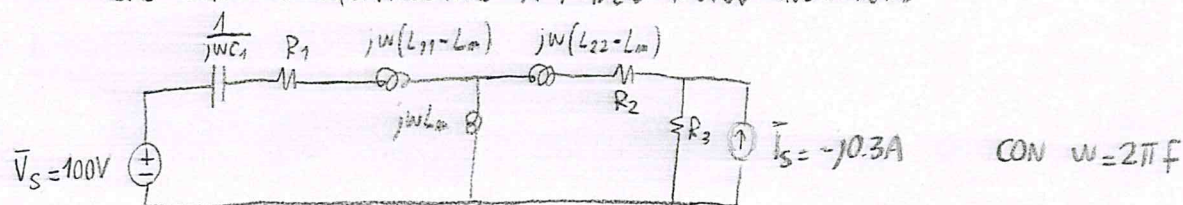- (a) Si calcoli il fasore della tensione  $v$  ai capi del generatore di corrente, utilizzando il teorema di Norton;
- (b) Si determini l'espressione analitica della potenza istantanea assorbita dal resistore  $R_2$  e si tracci il suo andamento nel tempo.

DAL CIRCUITO EQUIVALENTE A T DEL MUTUO INDUTTORE




$$\bar{Z}_1 = \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 + j\omega(L_{11} - L_m) = (50 - j127,7) \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 + j\omega(L_{22} - L_m) = (100 + j157,1) \Omega$$


$$\bar{Z}_m = j\omega L_m = j157,1 \Omega$$

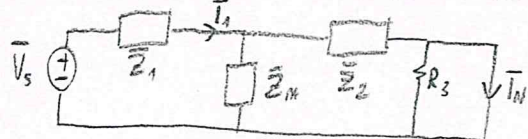EQUIVALENTE NORTON AI MORSETTI DEL GENERATORE DI CORRENTE



$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_m \bar{Z}_2}{\bar{Z}_m + \bar{Z}_2}}$$

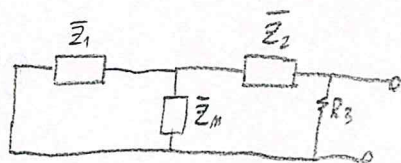
$$\bar{I}_N = \bar{I}_1 \cdot \frac{\bar{Z}_m}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_m} = (0,3823 + j0,4195) \text{ A}$$



$$\bar{Z}_{eq} = \bar{Z}_2 + \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_m}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_m}$$


$$\bar{Z}_N = \frac{\bar{Z}_{eq} R_3}{\bar{Z}_{eq} + R_3} = (264,2 + j26,13) \Omega$$

DUNQUE:

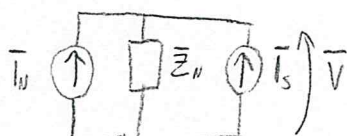

$$\bar{V} = \bar{Z}_N (\bar{I}_N + \bar{I}_s) = (90,22 + j39,16) \text{ V}$$

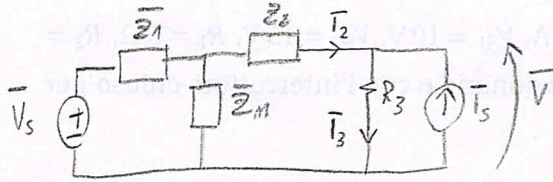SI CALCOLI ORA LA CORRENTE  $\bar{I}_2$  IN  $R_2$




$$\bar{I}_3 = \frac{\bar{V}}{R_3}$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I}_3 - \bar{I}_s = (0.1804 + j0.3783) \text{ A} = 0.4191 \text{ A} \angle 1.126 [\text{rad}]$$


$$i_2(t) = \sqrt{2} \cdot I_2 \cos(\omega t + \angle \bar{I}_2)$$
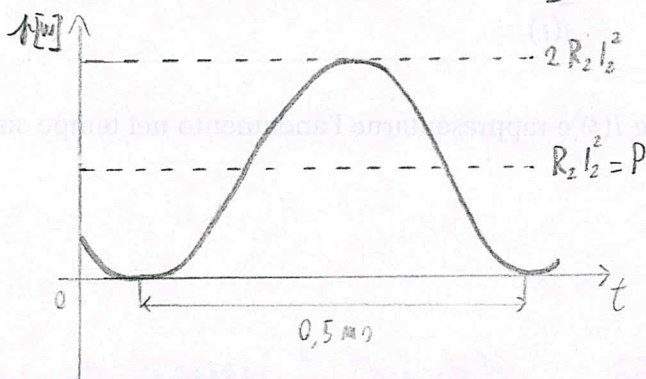
$$p(t) = R_2 i_2^2(t) = 2 I_2^2 R_2 \cos^2(\omega t + \angle \bar{I}_2) = R_2 I_2^2 [1 + \cos(2\omega t + 2\angle \bar{I}_2)] = 17.57 \text{ W} [1 + \cos(2\omega t + 2.252)]$$




**Domanda 2** (6 punti)

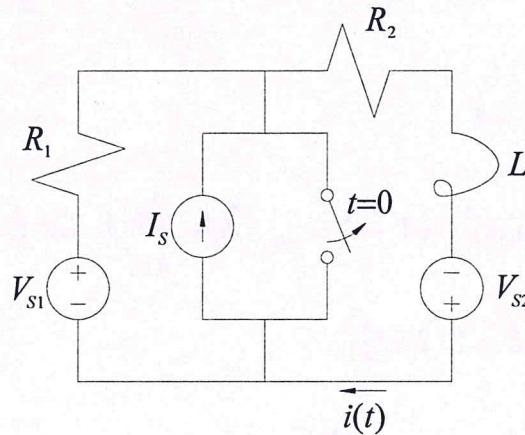Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui:  $I_S = 5\text{ A}$ ,  $V_{S1} = 10\text{ V}$ ,  $V_{S2} = 15\text{ V}$ ,  $R_1 = 5\ \Omega$ ,  $R_2 = 3\ \Omega$ ,  $L = 5\text{ mH}$ . Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore chiuso per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica l'apertura dell'interruttore.





Determinare l'espressione analitica della corrente  $i(t)$  e rappresentarne l'andamento nel tempo su un grafico a partire da  $t < 0$ .

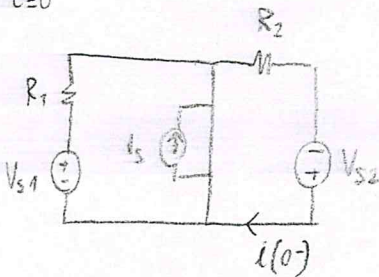
 $t = 0^-$ 

$$i(0^-) = \frac{V_{S2}}{R_2} = 5\text{ A}$$

$i(0^+) = i(0^-)$  È VARIABILE DI STATO

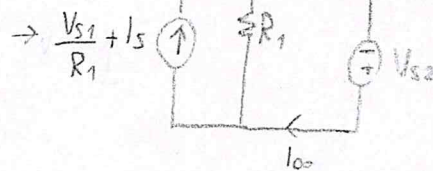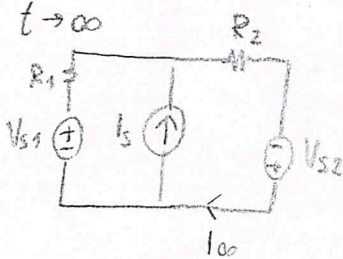 $t \rightarrow \infty$ 


$$i_{\infty} = \left( \frac{V_{S1}}{R_1} + I_S \right) \frac{R_1}{R_1 + R_2} + \frac{V_{S2}}{R_1 + R_2} = 6,25\text{ A}$$

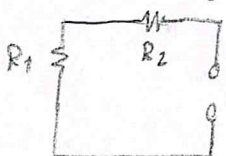CALCOLO DI  $\tau$ 

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0,625\text{ ms}$$

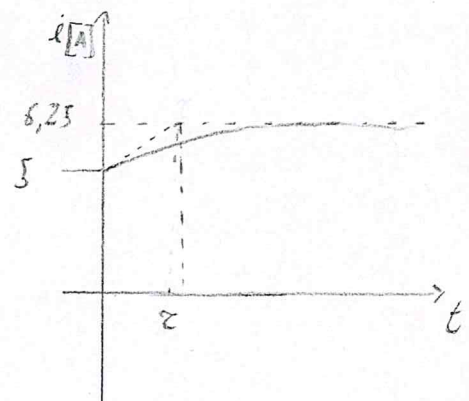
$$i(t) = (i(0) - i_{\infty}) e^{-\frac{t}{\tau}} + i_{\infty} = (-1,25 e^{-\frac{t}{\tau}} + 6,25)\text{ A}$$





**Domanda 3** (6 punti)

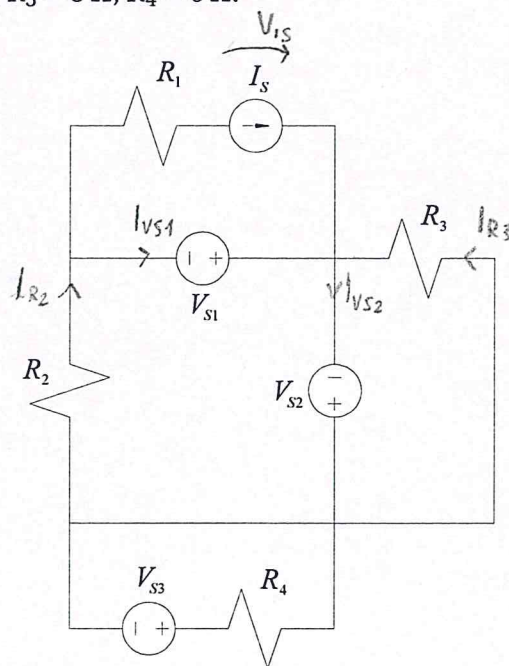Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente in cui:  $I_S = 5 \text{ A}$ ,  $V_{S1} = 10 \text{ V}$ ,  $V_{S2} = 15 \text{ V}$ ,  $V_{S3} = 18 \text{ V}$ ,  $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 3 \Omega$ ,  $R_3 = 8 \Omega$ ,  $R_4 = 6 \Omega$ .



Si calcoli la potenza erogata da ogni generatore.

$$P_{VS3} = \frac{V_{S3}^2}{R_4} = 54 \text{ W}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{S1} + V_{S2}}{R_2} = 8,333 \text{ A}$$

$$I_{VS1} = I_{R2} - I_S = 3,333 \text{ A}$$

$$P_{VS1} = V_{S1} I_{VS1} = 33,33 \text{ W}$$

$$V_{IS} = R_1 I_S + V_{S1} = 35 \text{ V}$$

$$P_{IS} = V_{IS} I_S = 175 \text{ W}$$

$$I_{R2} = I_{VS2} - I_{R3}$$

$$I_{VS2} = I_{R2} + \frac{V_{S2}}{R_3} = 10,21 \text{ A}$$

$$P_{VS2} = V_{S2} I_{VS2} = 153,1 \text{ W}$$