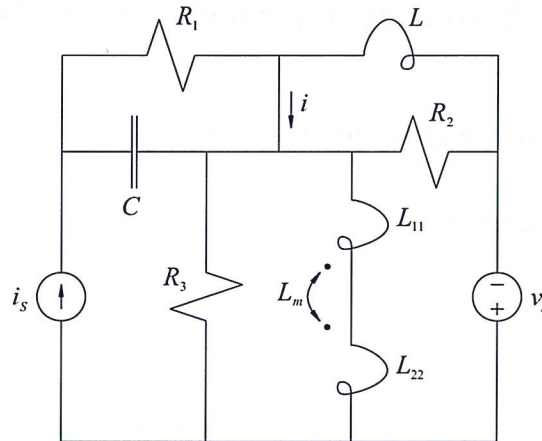


Domanda 1 (10 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza $f = 400$ Hz mostrato nella figura seguente, in cui: $v_s = -\sqrt{2} \cdot 10 \cos(2\pi ft)$ V, $i_s = \sqrt{2} \cdot 3 \cos(2\pi ft)$ A, $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 13 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$, $L = 0.4$ mH, $L_{11} = 0.8$ mH, $L_{22} = 2.4$ mH, $L_m = 0.4$ mH, $C = 80$ μ F.



Si calcolino:


- Il fasore della corrente i ;
- La potenza complessa erogata dal generatore di tensione.

$$\bar{V}_s = -10V \quad \bar{I}_s = 3A \quad \omega = 800\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \text{MUTUO INDUTTORE IN SERIE CONTROVERSA}$$


$$L_{eq} = L_{11} + L_{22} - 2L_m = 2,4 \text{ mH} \quad \bar{Z}_L = \frac{-j}{\omega C} = -j4,974 \Omega \quad \bar{Z}_L = j\omega L = j1,005 \Omega \quad \bar{Z}_m = j\omega L_{eq} = j6,032 \Omega$$

$$\bar{Z}_e = \frac{\bar{Z}_m R_3}{\bar{Z}_m + R_3} = (2,088 + j5,192) \Omega$$

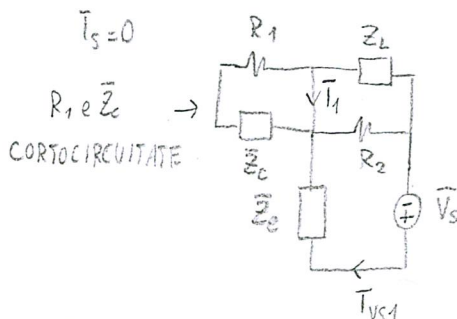SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI, PER TROVARE \bar{I} e \bar{I}_{V_S}


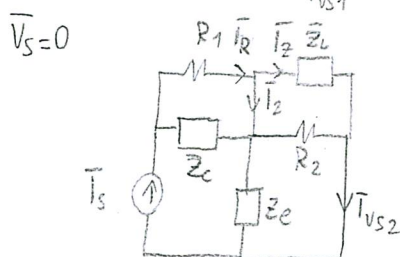
$$\bar{I}_{VS1} = \frac{V_s}{\bar{Z}_e + \frac{R_2 \bar{Z}_L}{R_2 + \bar{Z}_L}} = (-0,5033 + j1,439) A \quad \bar{I}_1 = -\bar{I}_{VS1} \frac{R_2}{R_2 + \bar{Z}_L} = (0,3896 - j1,469) A$$



$$\bar{I}_{VS2} = \frac{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{\bar{Z}_L}}{\frac{1}{\bar{Z}_e} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\bar{Z}_L}} \quad \bar{I}_s = (2,557 - j0,1175) A$$

$$\bar{I}_2 = \bar{I}_R - \bar{I}_Z = \bar{I}_s \frac{\bar{Z}_e}{R_1 + \bar{Z}_e} - \bar{I}_s \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_e} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\bar{Z}_L}} = (-1,938 - j0,883) A$$


$$\bar{I} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = (-1,548 - j2,352) A$$

$$\bar{I}_{VS} = \bar{I}_{VS1} + \bar{I}_{VS2} = (2,054 + j1,322) A$$


$$\bar{S} = \bar{V}_S \underline{\bar{I}_{VS}} = -20,54 W + j13,22 VAR$$

Domanda 2 (6 punti)

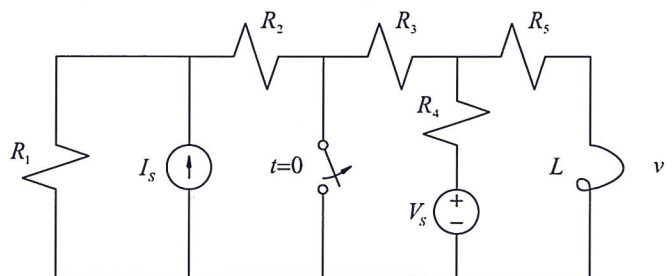Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui: $V_S = 200\text{ V}$, $I_S = 10\text{ A}$, $R_1 = 40\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 20\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$, $R_5 = 14\ \Omega$, $L = 0.1\text{ H}$. Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore chiuso per $t < 0$, mentre in $t = 0$ si verifica la commutazione.




Si determini l'espressione analitica della tensione $v(t)$ a partire da $t < 0$ e se ne rappresenti graficamente l'andamento.

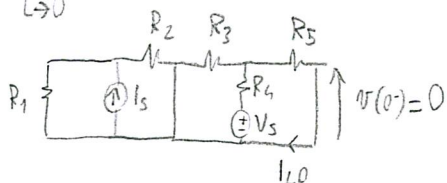 $t \rightarrow 0^-$ CALCOLO IL VALORE DELLA VARIABILE DI STATO IN $t=0$ 


$$I_{L0} = \frac{V_S}{R_4 + \frac{R_2 R_5}{R_2 + R_5}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_5} = 9,615\text{ A}$$

 $t \rightarrow 0^+$

IMPONGO CONTINUITÀ DELLA V.D.S.

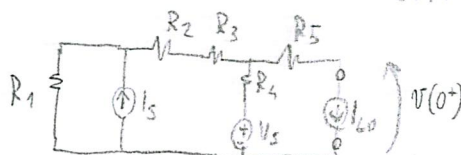


EQ. THEVENIN AI MORSETTI DELL'INDUTTORE

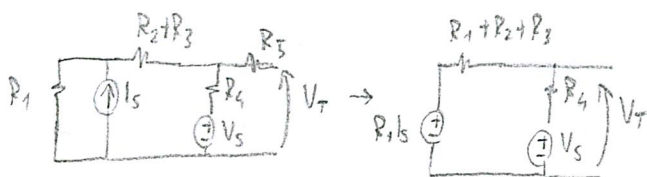


$$V_T = V_S + R_4 \frac{R_1 I_S - V_S}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = 210,8\text{ V}$$

PASSIVANDO LA RETE

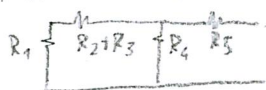


$$R_{eq} = R_5 + \frac{(R_1 + R_2 + R_3) R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = 17,78\ \Omega$$


DUNQUE:

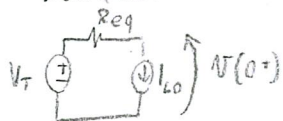

$$v(0^+) = V_T - R_{eq} I_{L0} = 39,81\text{ V}$$

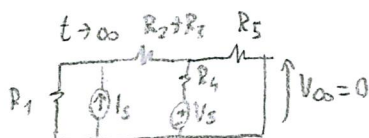
PER DEFINIZIONE: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 5,623\text{ ms}$
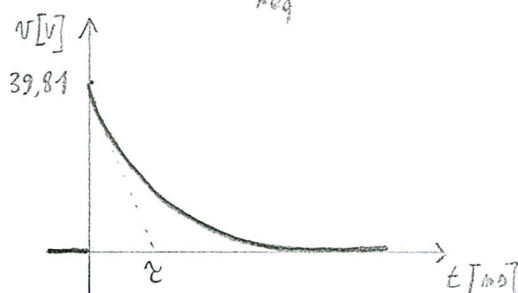
$$v(t) = \begin{cases} 0\text{ V} & t < 0 \\ 39,81 e^{-\frac{t}{\tau}}\text{ V} & t \geq 0 \end{cases}$$



Domanda 3 (6 punti)

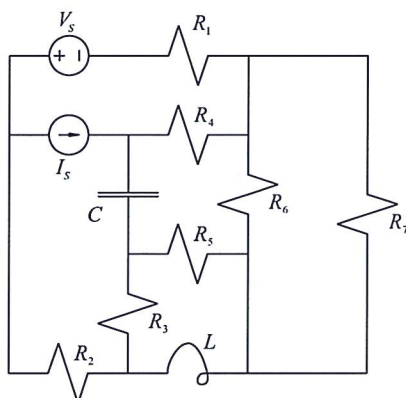
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui: $V_S = 24\text{ V}$, $I_S = 2\text{ A}$, $R_1 = 9\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 18\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$, $R_5 = 7\ \Omega$, $R_6 = 8\ \Omega$, $R_7 = 11\ \Omega$, $L = 10\text{ mH}$, $C = 10\ \mu\text{F}$.




(a) Si trovi l'equivalente di Thévenin della rete vista ai morsetti del generatore di corrente I_S ;

(b) Si calcoli l'energia immagazzinata nell'induttore L .


LA RETE PUÒ ESSERE SEMPLIFICATA

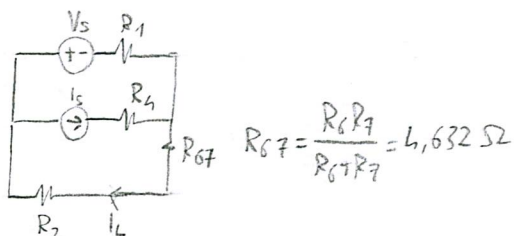


PASSIVANDO LA RETE:

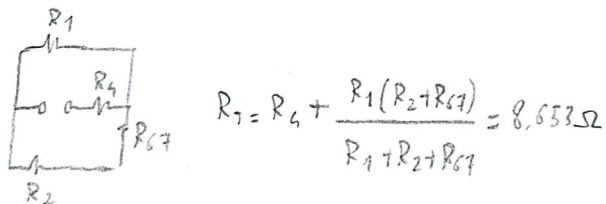

TENSIONE DI CIRCUITO APERTO:

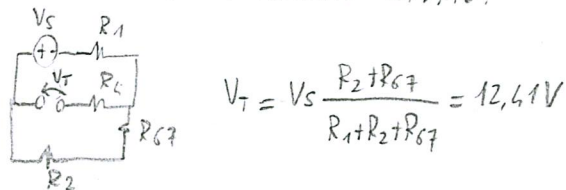

PER IL CALCOLO DELLA CORRENTE I_L :

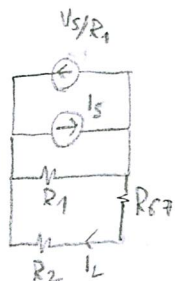

TRASCURTO R_4 , IN SERIE A UN GENERATORE IDEALE DI CORRENTE

$$I_L = \left(I_S - \frac{V_S}{R_1} \right) \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_{67}} = -0,3220\text{ A}$$

$$W = \frac{1}{2} L I_L^2 = 0,5185\text{ mJ}$$