
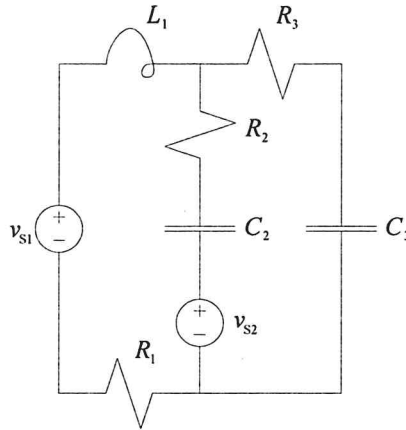


**Domanda 1** (10 punti)

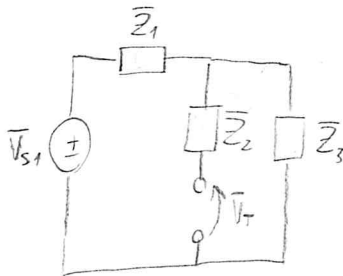Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 50$  Hz della figura seguente; siano:  $v_{S1} = -\sqrt{2} \cdot 12 \sin(2\pi ft)$  V,  $v_{S2} = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(2\pi ft)$  V,  $R_1 = 5 \Omega$ ,  $R_2 = 7 \Omega$ ,  $R_3 = 3 \Omega$ ,  $L_1 = 10$  mH,  $C_2 = 0.5$  mF,  $C_3 = 2$  mF.



- (a) Si calcoli l'equivalente di Thévenin della rete vista dai morsetti del generatore di tensione  $v_{S2}$ ;
- (b) Si determini l'espressione analitica della potenza istantanea erogata dal generatore  $v_{S2}$  e si tracci il suo andamento nel tempo.



$$\bar{V}_{S1} = j12 \text{ V} \quad \bar{V}_{S2} = 5 \text{ V} \quad W = 314 \text{ rad/s}$$


$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = (5 + j3.14) \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 - \frac{j}{\omega C_2} = (7 - j6.37) \Omega$$

$$\bar{Z}_3 = R_3 - \frac{j}{\omega C_3} = (3 - j1.59) \Omega$$

$$\bar{Z}_T = \bar{Z}_2 + \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_3} = (9.44 - j6.66) \Omega \quad \text{AVENDO SPENTO IL GENERATORE}$$
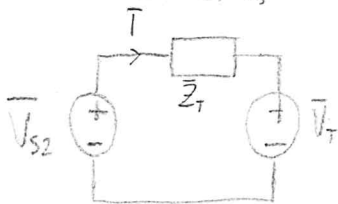
$$\bar{V}_T = \bar{V}_{S1} \frac{\bar{Z}_3}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_3} = (3.14 + j3.89) \text{ V} \quad \text{POICHÉ IN } \bar{Z}_2 \text{ NON CIRCOLA CORRENTE}$$




$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_{S2} - \bar{V}_T}{\bar{Z}_T} = (0.325 - j0.183) \text{ A}$$

$$i(t) = \sqrt{2} |\bar{I}| \cos(\omega t + \angle \bar{I}) = \sqrt{2} \cdot 0.373 \cos\left(100\pi \frac{200}{5} t - 0.511 \text{ rad}\right) \text{ A}$$


$$p(t) = v_{S2}(t) i(t) = 2 |\bar{V}_{S2}| |\bar{I}| \cos(\omega t + \angle \bar{I}) \cos(\omega t) = |\bar{V}_{S2}| |\bar{I}| [\cos(2\omega t + \angle \bar{I}) + \cos(\angle \bar{I})] =$$
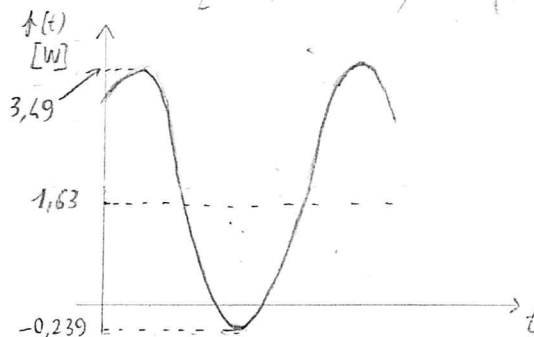
$$= [1.63 + 1.87 \cos(200\pi \frac{200}{5} t - 0.511 \text{ rad})] \text{ W}$$



**Domanda 2** (6 punti)

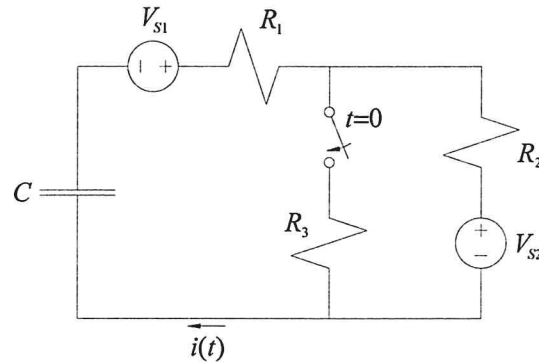
Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui:  $V_{S1} = 60\text{ V}$ ,  $V_{S2} = 100\text{ V}$ ,  $R_1 = 4\ \Omega$ ,  $R_2 = 3\ \Omega$ ,  $R_3 = 2\ \Omega$ ,  $C = 1\text{ mF}$ . Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore aperto per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica la commutazione dell'interruttore.





Determinare l'espressione analitica della corrente  $i(t)$  e rappresentarne l'andamento nel tempo su un grafico a partire da  $t < 0$ .

IN REGIME STAZIONARIO C SI COMPORTA COME UN CIRCUITO APERTO

$t = 0^-$

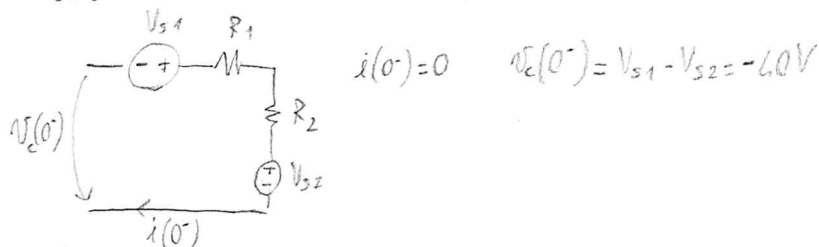

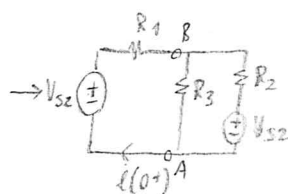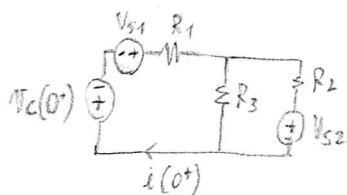$t = 0^+$ , POICHÉ  $V_C$  È VARIABILE DI STATO  $V_C(0^+) = V_C(0^-)$




EQ. THEVENIN AI MORSETTI A-B


$$V_T = V_{S2} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} \quad R_T = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$i(0^+) = \frac{V_{S2} - V_T}{R_1 + R_T} = V_{S2} \frac{R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} = 11,54\text{ A}$$

$t \rightarrow \infty$

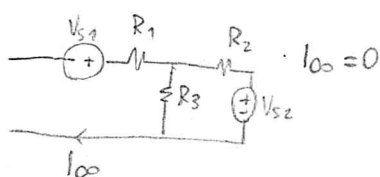


Req VISTA DA C:

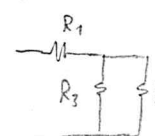


$$R_{eq} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 5,2\ \Omega \quad \tau = R_{eq} C = 5,2\text{ ms}$$
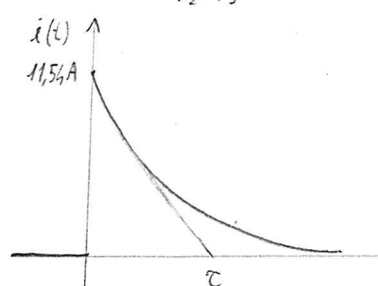
$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ i(0^+) e^{-\frac{t}{\tau}} = 11,54\text{ A} e^{-\frac{t}{5,2\text{ ms}}} & t \geq 0 \end{cases}$$



**Domanda 3** (6 punti)

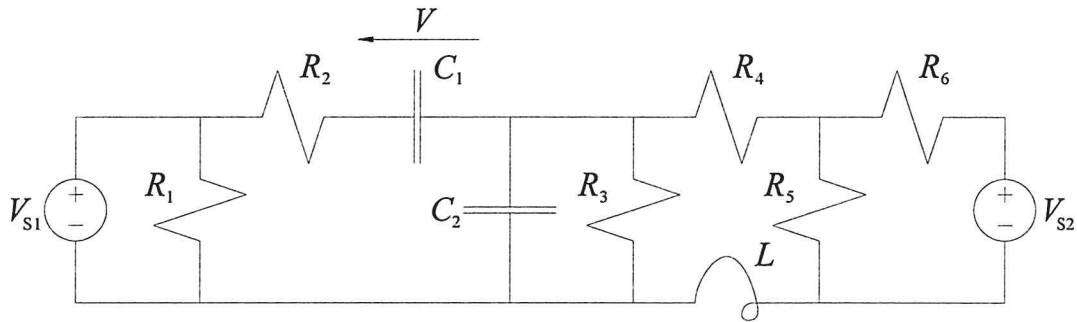
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui:  $V_{S1} = 15\text{ V}$ ,  $V_{S2} = 20\text{ V}$ ,  $R_1 = 20\ \Omega$ ,  $R_2 = 5\ \Omega$ ,  $R_3 = 10\ \Omega$ ,  $R_4 = 5\ \Omega$ ,  $R_5 = 15\ \Omega$ ,  $R_6 = 5\ \Omega$ ,  $L = 1\text{ mH}$ ,  $C_1 = 1\ \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 2\ \mu\text{F}$ .



Si calcoli:

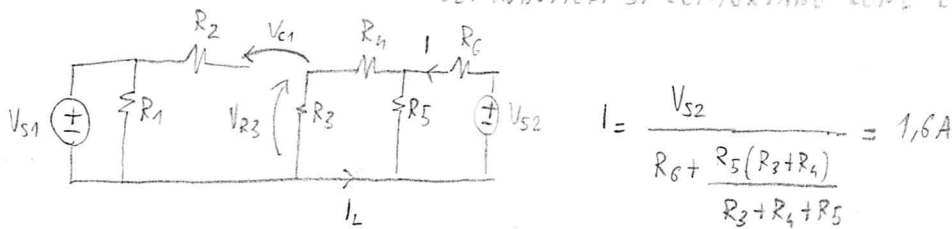- (a) L'energia immagazzinata nell'induttore  $L$ ;
- (b) La tensione  $V$  ai capi del condensatore  $C_1$ .

IN REGIME STAZIONARIO : I CONDENSATORI SI COMPORTANO COME CIRCUITI APERTI  
GLI INDUTTORI SI COMPORTANO COME CORTO CIRCUITI



$$I_L = I \cdot \frac{R_5}{R_3 + R_4 + R_5} = 0,8\text{ A} \quad W = \frac{1}{2} L I^2 = 0,32\text{ mJ}$$

$$V_{C1} = V_{S1} - V_{R3} = V_{S1} - R_3 I_L = 7\text{ V}$$