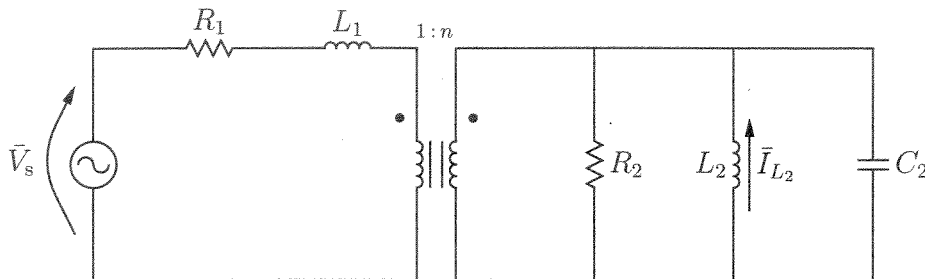


**Domanda 1** (10 punti)

Si consideri il circuito nella figura seguente, funzionante in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 100$  Hz; siano:  $v_s = \sqrt{2} \cdot 50 \cos(2\pi ft - \pi/2)$  V,  $R_1 = 5.5 \Omega$ ,  $L_1 = 1.8$  mH,  $R_2 = 5000 \Omega$ ,  $L_2 = 2$  H,  $C_2 = 1 \mu\text{F}$ ,  $n = 30$ .




Si calcolino:


- L'equivalente di Thévenin della rete ai morsetti del generatore di tensione;
- La potenza complessa erogata dal generatore di tensione;
- Il fasore  $\bar{I}_{L_2}$  e la corrispondente espressione della corrente nel dominio del tempo.

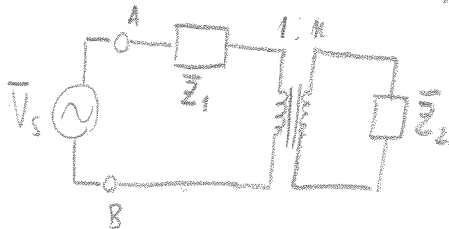a)  $\bar{V}_s = 50 e^{-j\frac{\pi}{2}} \text{ V} = -j50 \text{ V}$        $\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = 5.5 + j1.131 \Omega$

$$\bar{Z}_2 = \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega C_2 \right)^{-1} = 2939 + j2461 \Omega$$




eq. Thevenin  $\rightarrow$

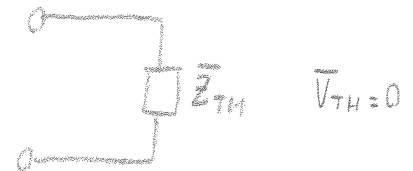


$$\bar{V}_{TH} = 0$$
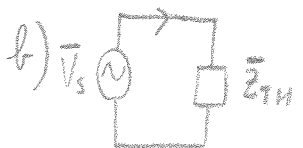
$$\bar{Z}_{TH} = \bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_2}{n^2} = 8.766 + j3.866 \Omega$$



$$\bar{I}_s = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_{TH}} = -2.106 - j4.775 \text{ A}$$
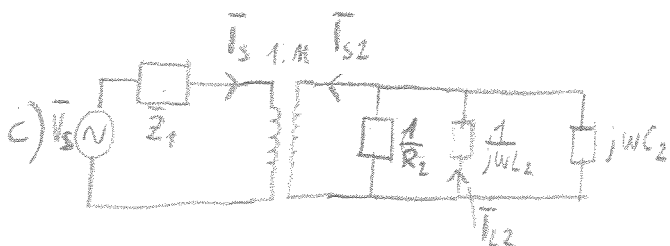
$$\bar{S} = \bar{V}_s \bar{I}_s = 238.8 + j105.3 \text{ VA}$$



$$\bar{I}_{s2} = -\frac{\bar{I}_s}{n}$$


$$\bar{I}_{L2} = \bar{I}_{s2} \frac{\frac{1}{j\omega L_2}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} + j\omega C_2} =$$

$$= 0.5098 + j0.1476 \text{ A} = 0.5307 \text{ A} \angle 0.2817 [\text{rad}]$$


$$i_{L2} = \sqrt{2} \cdot 0.5307 \cos(200\pi t + 0.2817) \text{ A}$$

**Domanda 2** (7 punti)

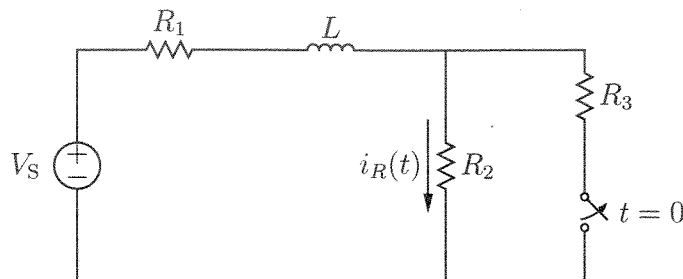Sia dato il circuito in regime transitorio di figura in cui:  $V_s = 30\text{ V}$ ,  $R_1 = 4\ \Omega$ ,  $R_2 = 20\ \Omega$ ,  $R_3 = 10\ \Omega$  e  $L = 20\text{ mH}$ . Si consideri il circuito in regime stazionario per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica l'apertura dell'interruttore.



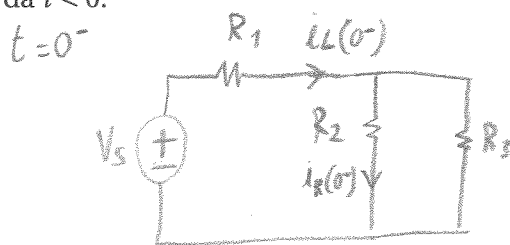
Determinare l'espressione analitica della corrente  $i_R(t)$  e fornirne la rappresentazione grafica a partire da  $t < 0$ .



$$i_L(0^-) = \frac{V_s}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = 2,813\text{ A}$$


$$i_R(0^-) = i_L(0^-) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 0,9375\text{ A}$$

$t = 0^+ \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$

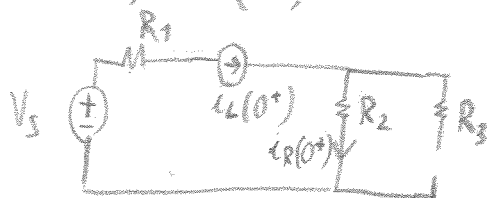


$$i_R(0^+) = i_L(0^+) = 2,813\text{ A}$$

$t \rightarrow \infty$

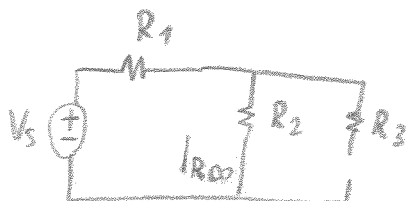


$$i_{R\infty} = \frac{V_s}{R_1 + R_2} = 1,25\text{ A}$$

$\tau$

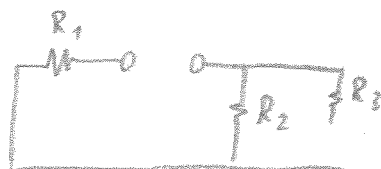

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

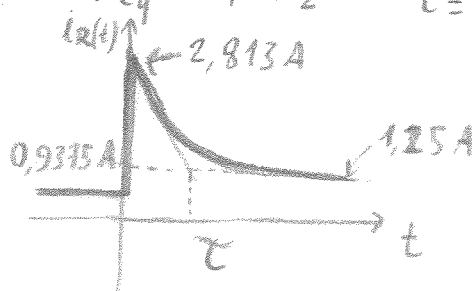
$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 0,833\text{ ms}$$




$$i_R(t) = \begin{cases} 0,9375 & t < 0 \\ (i_R(0^+) - i_{R\infty}) e^{-\frac{t}{\tau}} + i_{R\infty} = (1,563 e^{-\frac{t}{\tau}} + 1,25)\text{ A} & t \geq 0 \end{cases}$$

**Domanda 3** (5 punti)

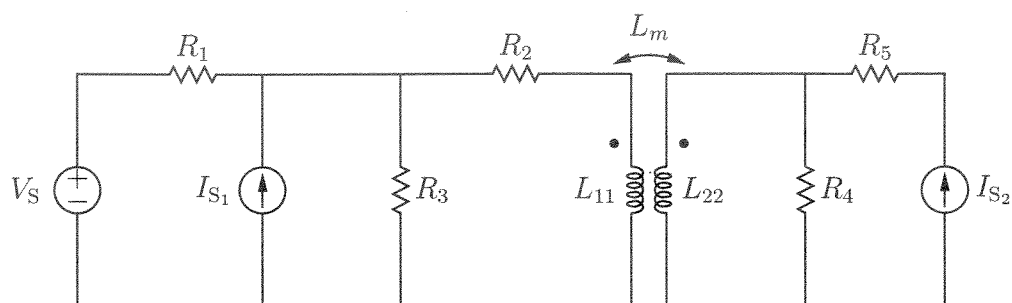
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente in cui:  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 20 \Omega$ ,  $R_3 = 30 \Omega$ ,  $R_4 = 20 \Omega$ ,  $R_5 = 10 \Omega$ ,  $L_{11} = 0.5 \text{ H}$ ,  $L_{22} = 0.3 \text{ H}$ ,  $L_m = 0.25 \text{ H}$ ,  $V_S = 100 \text{ V}$ ,  $I_{S1} = 5 \text{ A}$  e  $I_{S2} = 10 \text{ A}$ .



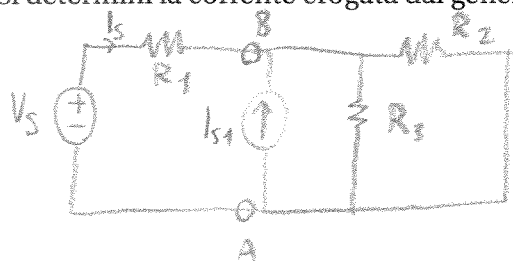Si determini la corrente erogata dal generatore  $V_S$ .



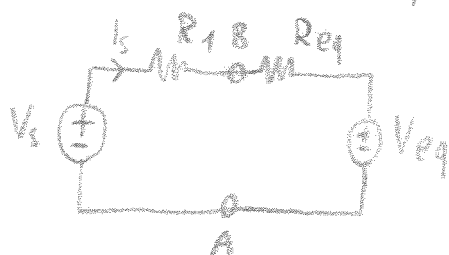Trasformazione parallelo  $\rightarrow$  serie



$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 12 \Omega$$

$$V_{eq} = I_{S1} R_{eq}$$

$$I_S = \frac{V_S - V_{eq}}{R_1 + R_{eq}} = \frac{V_S - I_{S1} R_{eq}}{R_1 + R_{eq}} = 1,818 \text{ A}$$