
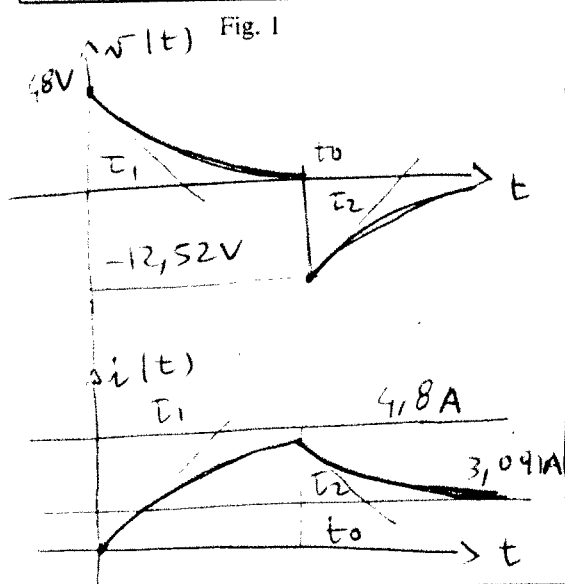


POLITECNICO DI MILANO

Insegnamento di Elettrotecnica - Ing. Fisica - Prof. L. Di Rienzo
Prova d'esame del 20 novembre 2009

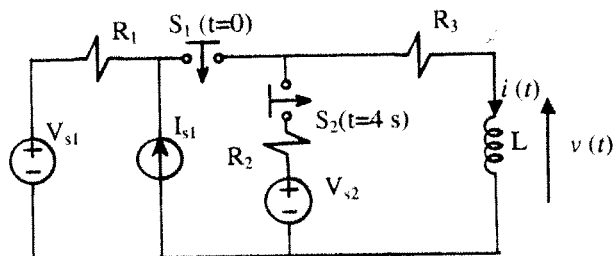Esercizio 1 (8 punti): Nel circuito in regime transitorio di Fig. 1 determinare l'andamento analitico e grafico della tensione $v(t)$ e della corrente $i(t)$. Dati: $V_{S1} = 40$ V; $V_{S2} = 10$ V; $I_{S1} = 2$ A; $R_1 = 4$ Ω ; $R_2 = 2$ Ω ; $R_3 = 6$ Ω ; $L = 5$ H.



$$0 < t < t_0 = 4 \text{ s}$$

$$i(0^-) = 0, v(0^-) = 0$$

$$i(\infty) = \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + I_{S1} \right) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4.8 \text{ A}$$

$$\tau_1 = \frac{L}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2} \text{ s} \quad i(t) = -i(\infty)e^{-t/\tau_1} + i(\infty)$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = R_2 i(\infty) e^{-t/\tau_1} \quad i(t_0^-) = 4.798 \text{ A}$$

$$v(t_0^-) = 9.661 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

$$t_0 < t < +\infty$$

$$i(\infty) = \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + I_{S1} + \frac{V_{S2}}{R_2} \right) \cdot \frac{R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + R_3} =$$

$$= 3.091 \text{ A}$$

$$i(t) = [i(t_0) - i(\infty)] e^{-\frac{t-t_0}{\tau_2}} + i(\infty)$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = -R_{eq2} [i(t_0) - i(\infty)] e^{-\frac{t-t_0}{\tau_2}}$$

$$\tau_2 = \frac{L}{R_{eq2}} = 0.6825 \text{ s} \quad R_{eq2} = R_1 // R_2 + R_3$$

$$v(t_0^+) = -12.52 \text{ V}$$

Esercizio 2 (8 punti): Nel circuito di Fig. 2, funzionante in regime sinusoidale, calcolare la potenza attiva e reattiva erogate dal generatore di corrente I_{S1} .

Dati: $\bar{V}_1 = 5$ V; $\bar{I}_{S1} = 10e^{j\frac{\pi}{3}}$ A; $R_1 = 3$ Ω ; $R_2 = 6$ Ω ; $R_3 = 10$ Ω ; $X_{L1} = 4$ Ω ; $X_C = -5$ Ω .


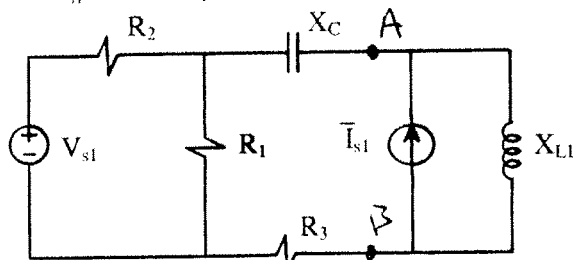
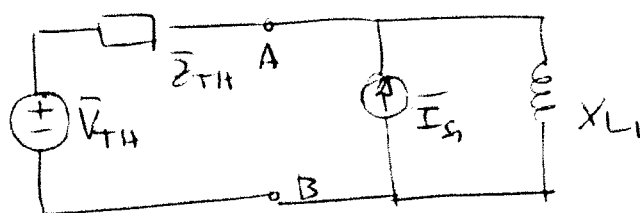


Fig. 2

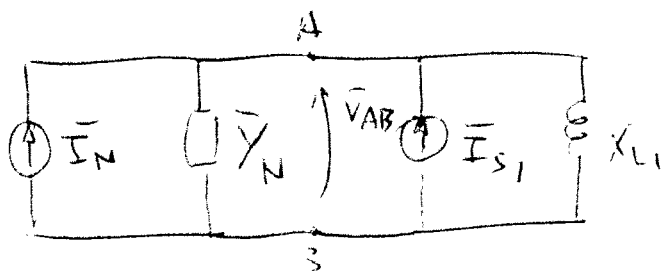

$$\bar{Z}_{TH} = R_1 // R_2 + R_3 + jX_C = 12 - j5 \text{ } \Omega$$

$$\bar{V}_{TH} = V_{S1} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 1.6 \text{ V}$$


$$\bar{I}_N = \frac{\bar{V}_{TH}}{\bar{Z}_{TH}}, \quad \bar{Y}_N = \frac{1}{\bar{Z}_{TH}}$$

$$\bar{V}_{AB} = \frac{\bar{I}_{S1} + \bar{I}_N}{\bar{Y}_N + \frac{1}{X_{L1}}} = -29.02 + j32.57$$


$$\bar{P}_{I_{S1}} = \bar{V}_{AB} \cdot \bar{I}_{S1}^* = 136.9 + j414.2 \text{ VA}$$

transitorio:
 $0 < t < t_0 = 4 \text{ s}$


$t = 0^-$

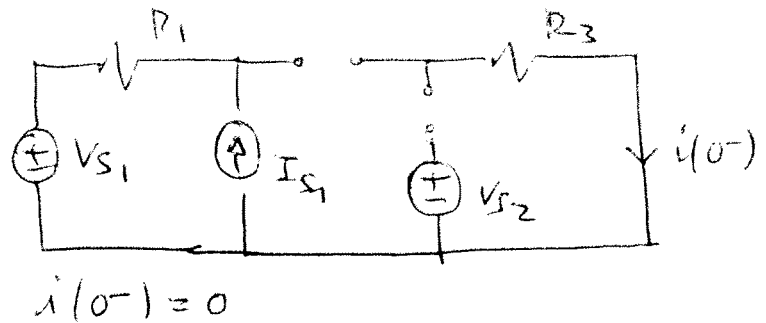

$t \rightarrow +\infty$

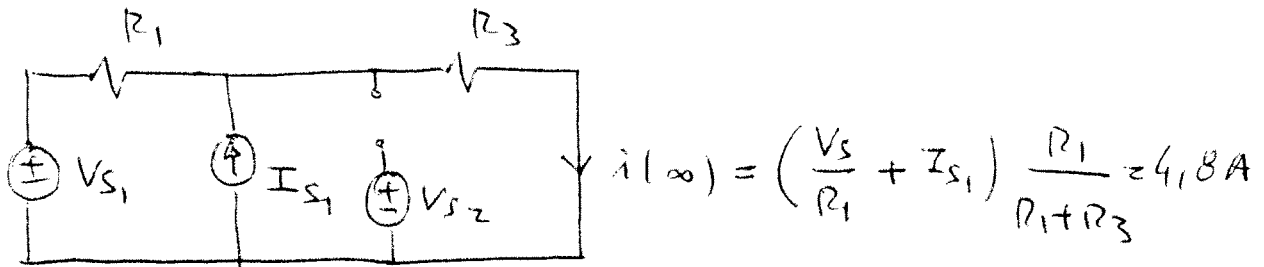

τ

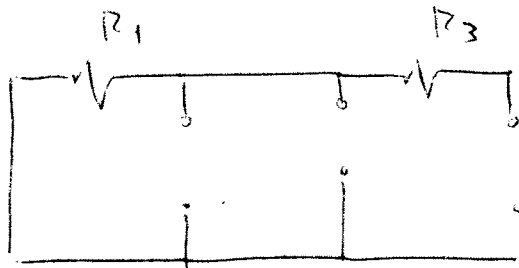

$$\leftarrow R_{eq1} = R_1 + R_3 = 10 \, \Omega$$

$$\tau_1 = \frac{L}{R_{eq1}} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

$$i(t) = -i(\infty) e^{-t/\tau_1} + i(\infty)$$


$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} = R i(\infty) e^{-t/\tau_1} = 4.8 e^{-t/\tau_1}$$

$$i(t_0^-) = -i(\infty) e^{-t_0/\tau_1} + i(\infty) = 4.748 \text{ A}$$

$$v(t_0^-) = R i(\infty) e^{-t_0/\tau_1} = 9.661 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

also transistors.

$t \rightarrow +\infty$

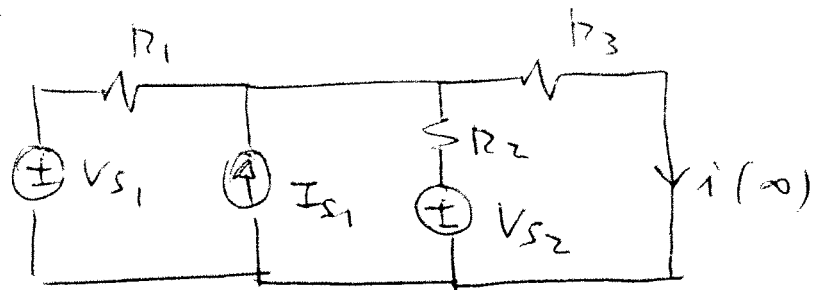


$$i(\infty) = \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + I_{S1} + \frac{V_{S2}}{R_2} \right) \frac{R_1 R_2}{R_1 R_2 + R_3} = 3,091 \text{ A}$$

$$i(t) = [i(t_0) - i(\infty)] e^{-\frac{t-t_0}{\tau}} + i(\infty) =$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = -R_{eq2} [i(t_0) - i(\infty)] e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$$

$$v(t_0^+) = -R_{eq2} [i(t_0) - i(\infty)] = -12,52 \text{ V}$$

$$\tau_2 = \frac{L}{R_{eq2}}$$

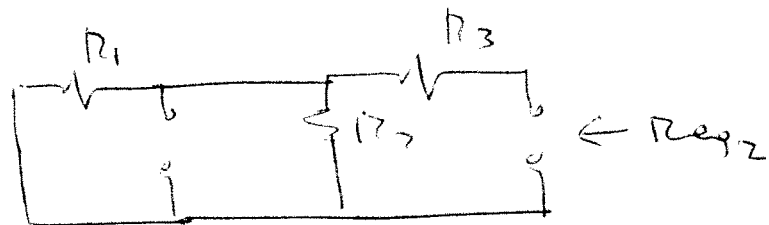

$$R_{eq2} = R_1 // R_2 + R_3 = 7,352 \Omega$$

$$\tau_2 = \frac{L}{R_{eq2}} = 0,682 \text{ s}$$

