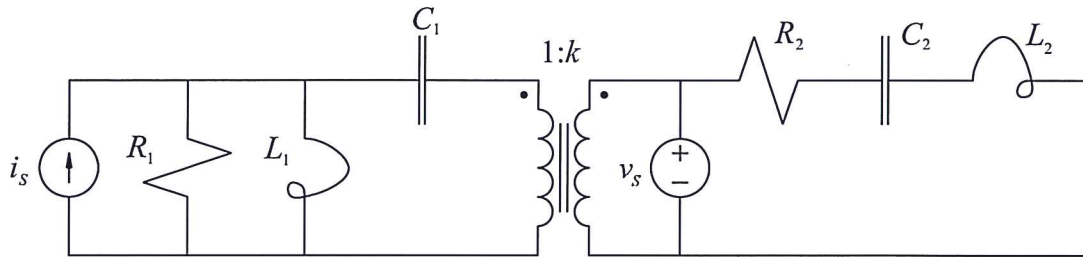


**Domanda 1** (9 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 60 \text{ Hz}$  della figura seguente, in cui:  $v_s = \sqrt{2} \cdot 300 \sin(2\pi ft) \text{ V}$ ,  $i_s = \sqrt{2} \cdot 8 \cos(2\pi ft) \text{ A}$ ,  $R_1 = 10 \Omega$ ,  $R_2 = 100 \Omega$ ,  $L_1 = 30 \text{ mH}$ ,  $L_2 = 200 \text{ mH}$ ,  $C_1 = 800 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 10 \mu\text{F}$ ,  $k=5$ .



(a) Si calcoli l'equivalente di Thevenin della rete vista dal generatore di tensione  $v_s$ ;

(b) Si determini la potenza attiva e reattiva erogata dal generatore di corrente  $i_s$ .

$$\omega = 120\pi \text{ [rad/s]}$$


$$\bar{Z}_1 = \frac{j\omega L_1 R_1}{R_1 + j\omega L_1} = (5,612 + j4,962) \Omega$$

$$\bar{I}_s = 8 \text{ A} \quad \bar{V}_s = -j300 \text{ V}$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 + j\omega L_2 - \frac{j}{\omega C_2} = (100 - j189,9) \Omega$$


$$\bar{Z}_1'' = k^2 \bar{Z}_1 = (140,3 + j124,1) \Omega \quad \bar{I}_s'' = \frac{\bar{I}_s}{k} = 1,6 \text{ A}$$
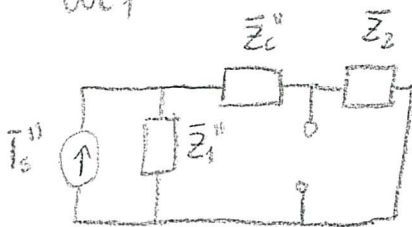
$$\bar{Z}_c'' = jk^2 \frac{1}{\omega C_1} = -j82,89 \Omega$$



$$\bar{Z}_T = \frac{(\bar{Z}_c'' + \bar{Z}_1'') \bar{Z}_2}{\bar{Z}_c'' + \bar{Z}_1'' + \bar{Z}_2} = (107,7 - j27,10) \Omega$$
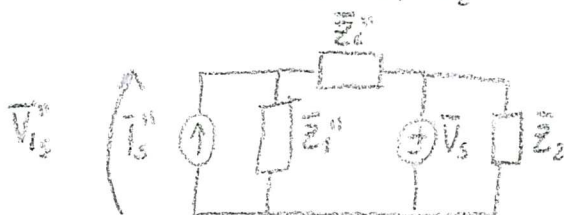
$$\bar{V}_T = \bar{I}_s'' \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_1''}{\bar{Z}_c'' + \bar{Z}_1'' + \bar{Z}_2} = (223,4 + j43,44) \text{ V}$$




$$\bar{V}_{I_s}'' = \bar{I}_s'' + \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_c''} = (397,4 - j358,4) \text{ V}$$

$$\frac{1}{\bar{Z}_1''} + \frac{1}{\bar{Z}_c''}$$


$$\bar{S} = \bar{V}_{I_s}'' \bar{I}_s'' = 635,9 \text{ W} - j573,4 \text{ VAR}$$

**Domanda 2** (7 punti)

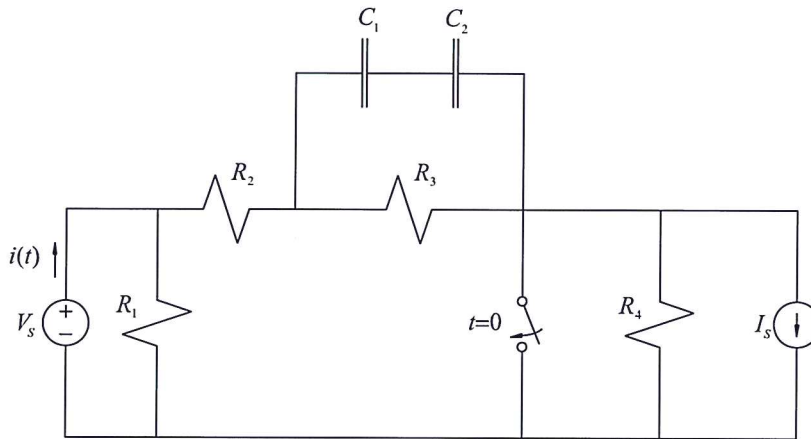Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui:  $V_S = 100\text{ V}$ ,  $I_S = 5\text{ A}$ ,  $R_1 = 40\ \Omega$ ,  $R_2 = 10\ \Omega$ ,  $R_3 = 30\ \Omega$ ,  $R_4 = 20\ \Omega$ ,  $C_1 = 10\text{ mF}$ ,  $C_2 = 20\text{ mF}$ . Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore aperto per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica la commutazione.




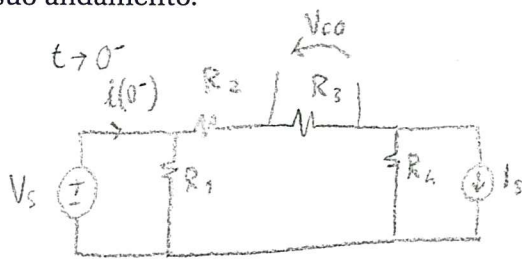Si determini l'espressione analitica della corrente  $i(t)$  a partire da  $t < 0$  e si rappresenti graficamente il suo andamento.



$$i(0^-) = \frac{V_S}{\frac{R_1(R_2+R_3+R_4)}{R_1+R_2+R_3+R_4}} + I_S \frac{R_4}{R_2+R_3+R_4} = 5,833\text{ A}$$
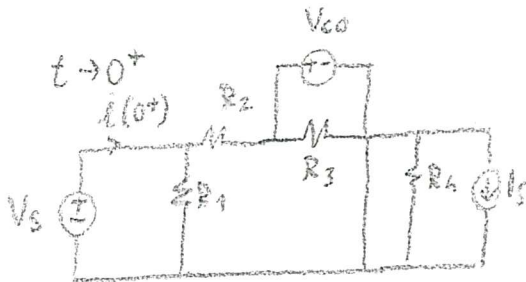
$$V_{C0} = \frac{(V_S + R_4 I_S) R_3}{R_2 + R_3 + R_4} = 100\text{ V}$$



$$i(0^+) = \frac{V_S}{R_1} + \frac{V_S - V_{C0}}{R_2} = 2,5\text{ A}$$



$$i_{\infty} = \frac{V_S}{\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}} = 5\text{ A}$$


$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 6,667\text{ mF}$$



$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 7,5\ \Omega$$


$$\tau = R_{eq} C = 50\text{ ms}$$
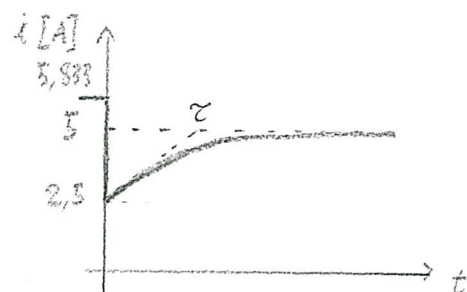
$$i(t) = \begin{cases} 5,833\text{ A} & t < 0 \\ (5 - 2,5 e^{-\frac{t}{\tau}})\text{ A} & t > 0 \end{cases}$$



**Domanda 3** (6 punti)

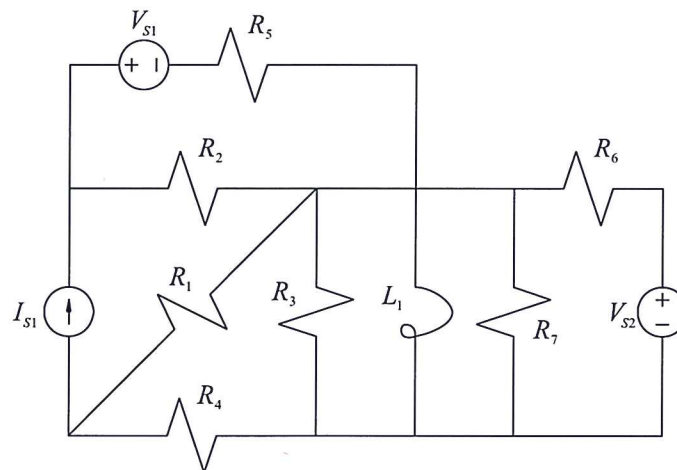
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui:  $V_{S1} = 25 \text{ V}$ ,  $V_{S2} = 20 \text{ V}$ ,  $I_{S1} = 1 \text{ A}$ ,  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 15 \Omega$ ,  $R_3 = 50 \Omega$ ,  $R_4 = 10 \Omega$ ,  $R_5 = 5 \Omega$ ,  $R_6 = 25 \Omega$ ,  $R_7 = 8 \Omega$ ,  $L_1 = 20 \text{ mH}$ .



Si calcolino le potenze erogate da ciascun generatore.

EQ. THEVENIN AI MORSETTI DI  $I_{S1}$ :

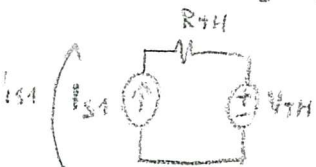
$$R_{TH} = \frac{R_2 R_5}{R_2 + R_5} + \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} = 10,42 \Omega \quad V_{TH} = V_{S1} \frac{R_2}{R_2 + R_5} = 18,75 \text{ V}$$



$$V_{IS1} = V_{TH} + R_{TH} I_{S1} = 29,17 \text{ V} \quad P_{IS1} = V_{IS1} I_{S1} = 29,17 \text{ W}$$

EQ. THEVENIN AI MORSETTI DI  $V_{S1}$
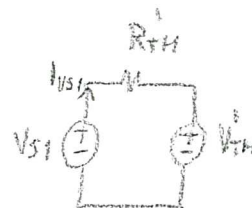
$$R'_{TH} = R_2 + R_5 = 20 \Omega \quad V'_{TH} = R_2 I_{S1} = 15 \text{ V}$$



$$I_{VS1} = \frac{V_{S1} - V'_{TH}}{R'_{TH}} = 0,5 \text{ A} \quad P_{VS1} = V_{S1} I_{VS1} = 12,5 \text{ W}$$

$$P_{VS2} = \frac{V_{S2}^2}{R_6} = 16 \text{ W}$$