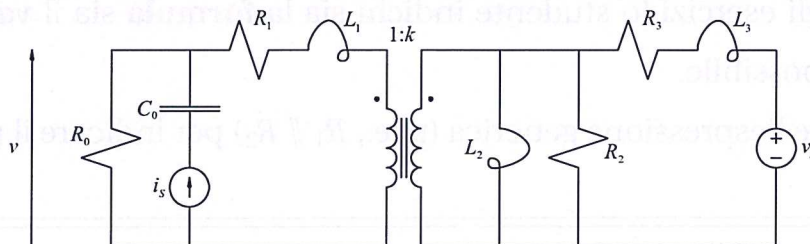


Domanda 1 (10 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza $f = 1000$ Hz mostrato nella figura seguente, in cui: $v_s = \sqrt{2} \cdot 50 \sin(2\pi ft)$ V, $i_s = \sqrt{2} \cdot 3 \cos(2\pi ft)$ A, $R_0 = 6 \Omega$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $L_1 = 300 \mu\text{H}$, $L_2 = 5 \text{ mH}$, $L_3 = 2 \text{ mH}$, $C_0 = 40 \mu\text{F}$, $k = 5$.




(a) Si calcolino potenza attiva e reattiva erogate dal generatore di tensione v_s ;

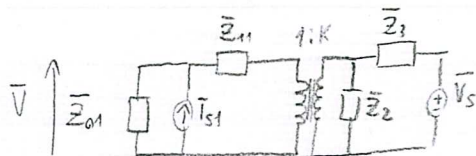(b) Si tracci su un grafico l'andamento nel tempo della tensione v .

$$\omega = 2000\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \bar{I}_s = 3 \text{ A} \quad \bar{V}_s = -j50 \text{ V} \quad \bar{Z}_{11} = R_1 + j\omega L_1 = (3 + j1,885) \Omega \quad \bar{Z}_2 = \frac{j\omega L_2 R_2}{R_2 + j\omega L_2} = (45,26 + j19,43) \Omega$$


$$\bar{Z}_3 = R_3 + j\omega L_3 = (20 + j12,57) \Omega \quad \bar{Z}_{01} = R_0 = 6 \Omega \quad C_0 \text{ PUO' ESSERE SOSTITUITO CON UN COPPIO CIRCUITO}$$




RIPORTO TUTTO AL SECONDARIO

$$\bar{Z}_0 = k^2 \bar{Z}_{01} = 150 \Omega \quad \bar{I}_s = \frac{\bar{I}_{s1}}{k} = 0,6 \text{ A} \quad \bar{Z}_1 = k^2 \bar{Z}_{11} = (75 + j47,12) \Omega$$



$$\bar{V}_2 = k \bar{V}_1$$

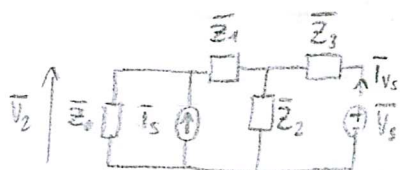


EQ. THEVENIN
AI MORSETTI DI \bar{V}_s

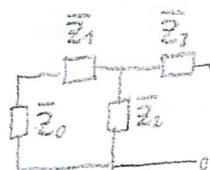
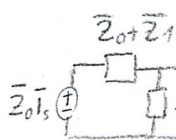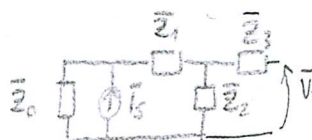
$$\bar{Z}_T = \frac{(\bar{Z}_0 + \bar{Z}_1) \bar{Z}_2}{\bar{Z}_0 + \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} + \bar{Z}_3 = (35,18 + j29,53) \Omega$$



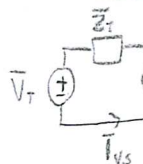
$$\bar{V}_T = \bar{Z}_0 \bar{I}_s \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_0 + \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} = (7,182 + j5,289) \text{ V}$$



$$\bar{I}_{vs} = \frac{\bar{V}_s - \bar{V}_T}{\bar{Z}_T} = (-0,8936 - j0,8209) \text{ A}$$

$$\bar{S} = \bar{V}_s \bar{I}_{vs} = 41,27 \text{ W} + j32,16 \text{ VAR}$$


UTILIZZANDO IL TEOREMA DI SOSTITUZIONE:

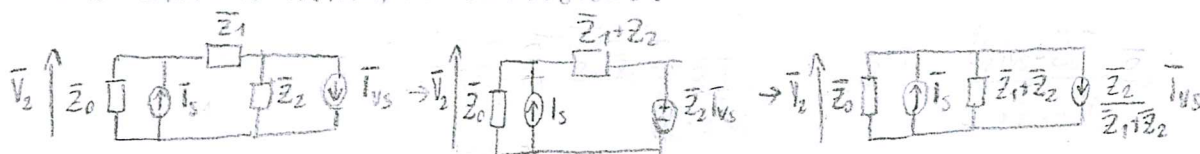


$$\bar{V}_2 = \frac{\bar{I}_s - \frac{\bar{Z}_2}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2} \bar{I}_{vs}}{\frac{1}{\bar{Z}_0} + \frac{1}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2}} = (41,27 + j32,16) \text{ V} \quad \bar{V} = \frac{\bar{V}_2}{k} = (8,255 + j6,432) \text{ V}$$

Domanda 2 (6 punti)

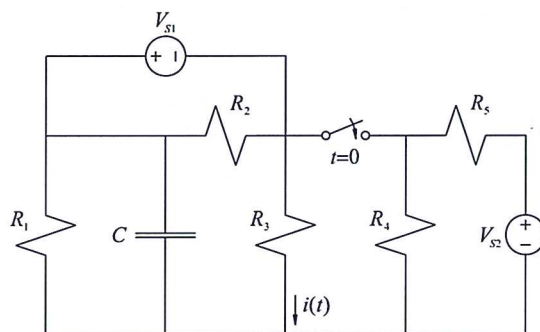Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui: $V_{S1} = 20\text{ V}$, $V_{S2} = 50\text{ V}$, $R_1 = 30\ \Omega$, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 8\ \Omega$, $R_4 = 15\ \Omega$, $R_5 = 7\ \Omega$, $C = 1\text{ mF}$. Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore aperto per $t < 0$, mentre in $t = 0$ si verifica la commutazione.




Si determini l'espressione analitica della corrente $i(t)$ a partire da $t < 0$ e si rappresenti graficamente il suo andamento.

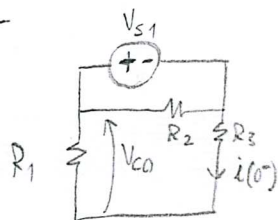 $t \rightarrow 0^-$ 



$$V_{C0} = V_{S1} \frac{R_1}{R_1 + R_3} = 15,79\text{ V}$$

SI IMPONE LA CONTINUITÀ DELLA V.D.S.

$$i(0^-) = \frac{-V_{S1}}{R_1 + R_3} = -0,5263\text{ A}$$

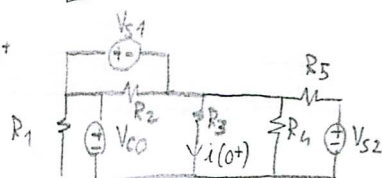 $t \rightarrow 0^+$ 

$$i(0^+) = \frac{V_{C0} - V_{S1}}{R_3} = -0,5263\text{ A}$$

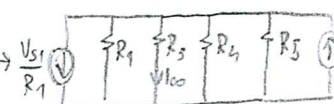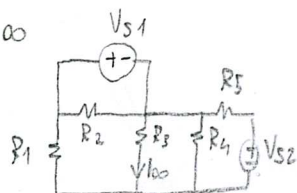ANCHE $i(t)$ È CONTINUA $t \rightarrow \infty$ 


$$I_{\infty} = \left(\frac{V_{S1}}{R_1} + \frac{V_{S2}}{R_5} \right) \frac{\frac{1}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = 2,201\text{ A}$$

CALCOLO τ ; RETE PASSIVA

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = 2,718\ \Omega$$


$$\tau = R_{eq} C = 2,718\text{ ms}$$
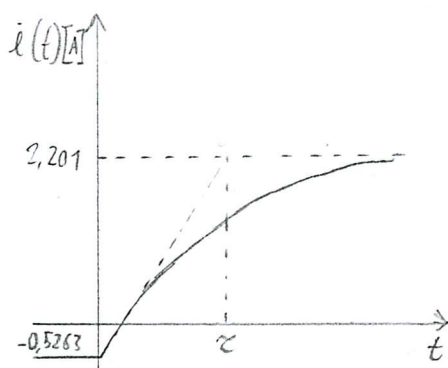
$$i(t) = (i(0^+) - I_{\infty}) e^{-t/\tau} + I_{\infty} = (-2,727 e^{-t/\tau} + 2,201)\text{ A}$$




Domanda 3 (6 punti)

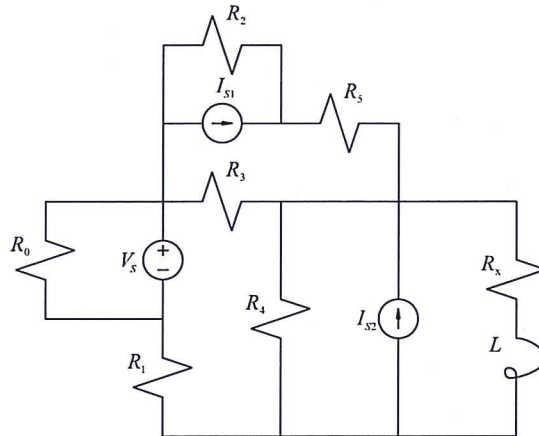Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui: $V_S = 100\text{ V}$, $I_{S1} = 10\text{ A}$, $I_{S2} = 8\text{ A}$, $R_0 = 30\ \Omega$, $R_1 = 20\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 7\ \Omega$, $R_4 = 10\ \Omega$, $R_5 = 3\ \Omega$, $L = 0.2\text{ H}$.



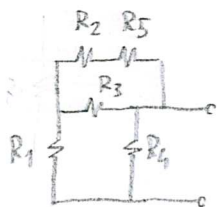- (a) Si calcoli il valore del resistore R_x che massimizza il trasferimento di potenza dal resto della rete;
 (b) In tali condizioni, si calcoli l'energia immagazzinata nell'induttore.

OCCORRE RICAVALARE LA RESISTENZA EQUIVALENTE DELLA RETE VISTA DA R_x
 CALCOLO DI R_T




$$R_e = \frac{(R_2 + R_5)R_3}{R_2 + R_3 + R_5} = 3,733\ \Omega$$


$$R_T = \frac{R_1 R_e}{\frac{R_1 R_e}{R_1 + R_e} + R_4} = 7,036$$

CONDIZIONE DI MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA: $R_x = R_T$

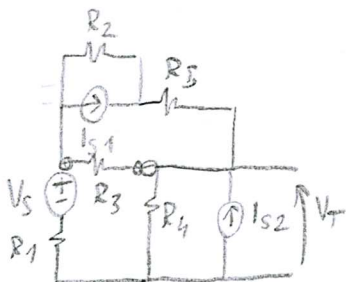PER TROVARE LA CORRENTE, COMPLETO IL CALCOLO DELL'EQUIVALENTE THEVENIN DELLA RETE VISTA DA R_x





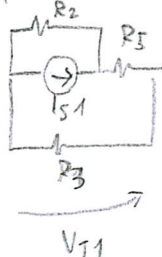EQ THEVENIN DELLA RETE AI MORSETTI AB: $R_{T1} = R_e$




$$V_{T1} = I_{S1} \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 + R_5} = 23,33\text{ V}$$

SOSTITUENDO:

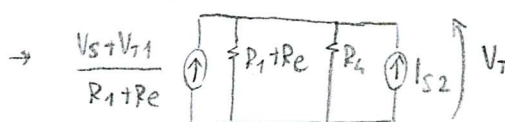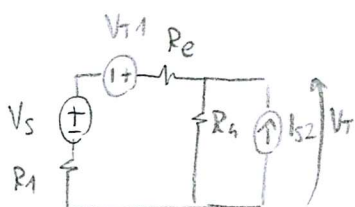
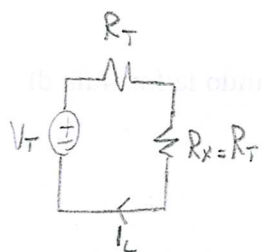
$$V_T = \frac{\frac{V_S + V_{T1}}{R_1 + R_e} + I_{S2}}{\frac{1}{R_1 + R_e} + \frac{1}{R_4}} = 92,85\text{ V}$$



$$I_L = \frac{V_T}{2R_T} = 6,598 \text{ A}$$

$$W = \frac{1}{2} L I_L^2 = 4,334 \text{ J}$$