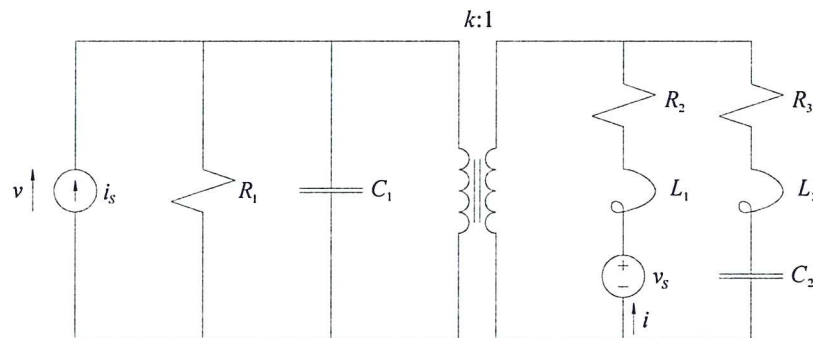


**Domanda 1** (10 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza  $f = 2000$  Hz della figura seguente, in cui:  $v_s = \sqrt{2} \cdot 20 \cos(2\pi ft)$  V,  $i_s = \sqrt{2} \cdot 0.6 \cos(2\pi ft - \pi/3)$  A,  $R_1 = 500 \Omega$ ,  $R_2 = 5 \Omega$ ,  $R_3 = 4 \Omega$ ,  $L_1 = 0.2$  mH,  $L_2 = 0.5$  mH,  $C_1 = 0.12$   $\mu$ F,  $C_2 = 20$   $\mu$ F,  $k = 5$ .




- (a) Si calcoli la potenza complessa erogata dal generatore di corrente  $i_s$  e il fasore della tensione  $v$  ai suoi capi;
- (b) Si determini la potenza complessa erogata dal generatore di tensione  $v_s$  e il fasore della corrente  $i$  che lo attraversa.

$$\bar{Z}_1' = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + j\omega C_1} = (318.8 - j260.4) \Omega$$

$$\bar{Z}_2 = R_2 + j\omega L_1 = (5 + j25.13) \Omega$$

$$\bar{Z}_3 = R_3 - \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2 = (4 + j2.304) \Omega$$
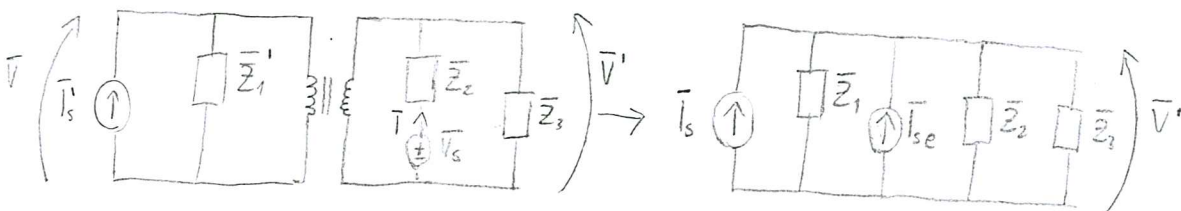
$$\bar{I}_s = 0.6 e^{-j\frac{\pi}{3}} \text{ A} \quad \bar{V}_s = 20 \text{ V}$$



RIPORTANDO  $\bar{Z}_1'$  e  $\bar{I}_s'$ :  $\bar{Z}_1 = \frac{\bar{Z}_1'}{k^2} = (12.75 - j9.614) \Omega$   $\bar{I}_s = \bar{I}_s' \cdot k = (1.5 - j2.598) \text{ A}$

TRASFORMAZIONE THEVENIN NORTON:  $\bar{I}_{se} = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_2} = (3.193 - j1.605) \text{ A}$

$$\bar{V}' = \frac{\bar{I}_s + \bar{I}_{se}}{\frac{1}{\bar{Z}_1} + \frac{1}{\bar{Z}_2} + \frac{1}{\bar{Z}_3}} = (13.83 - j5.332) \Omega \quad \bar{V} = \bar{V}' \cdot k = (69.16 - j26.66) \text{ V}$$


$$\bar{S}_1 = \bar{V} \bar{I}_s' = (34.60 + j27.94) \text{ VA}$$

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_s - \bar{V}}{\bar{Z}_2} = (1.413 + j0.3563) \text{ A}$$


$$\bar{S}_v = \bar{V}_s \bar{I} = (28.25 - j7.127) \text{ VA}$$

**Domanda 2** (6 punti)

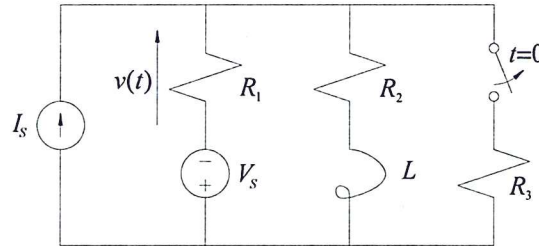Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui:  $V_S = 10\text{ V}$ ,  $I_S = 5\text{ A}$ ,  $R_1 = 5\ \Omega$ ,  $R_2 = 3\ \Omega$ ,  $R_3 = 8\ \Omega$ ,  $L = 1\text{ mH}$ . Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore chiuso per  $t < 0$ , mentre in  $t = 0$  si verifica la commutazione dell'interruttore.



Determinare l'espressione analitica della tensione  $v(t)$  e rappresentarne l'andamento nel tempo su un grafico a partire da  $t < 0$ .

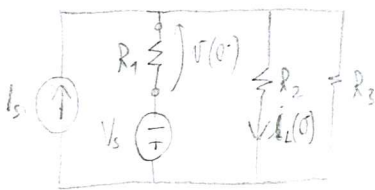
 $t < 0$ EQ. THEVENIN AI MORSETTI DI  $R_1$ 

$$V_{TH} = I_S \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + V_S$$


$$R_{TH} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$v(0) = \frac{V_{TH} R_1}{R_{TH} + R_1} = \left( I_S \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} + V_S \right) \frac{R_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = 14.56\text{ V}$$

$$i_L(0) = \frac{v(0) - V_S}{R_2} = 1.519\text{ A} = i_L(0^-) = i_{L0} \text{ VARIABLE DI STATO}$$

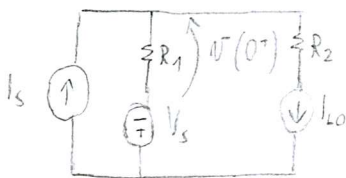
 $t = 0^+$ 

$$v(0^+) = (I_S - i_{L0}) R_1 = 17.41\text{ V}$$

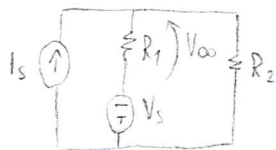
 $t \rightarrow \infty$ 

$$V_{\infty} = (I_S R_2 + V_S) \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 15.63\text{ V}$$
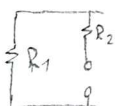
$$\text{CALCOLO } \tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{L}{R_1 + R_2} = 0,125\text{ ms}$$



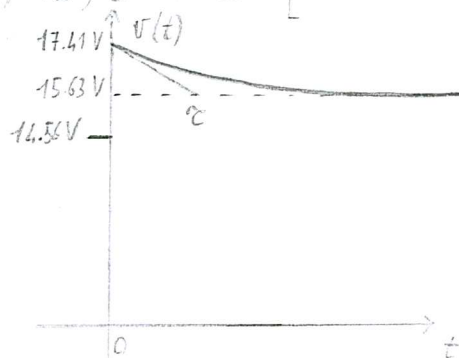
$$v(t) = \begin{cases} 14.56 \text{ V} & t < 0 \\ (v(0^+) - v_{\infty}) e^{-\frac{t}{\tau}} + v_{\infty} = \left[ 1.780 e^{-\frac{1000t}{0.125}} + 15.63 \right] \text{ V} & t > 0 \end{cases}$$



**Domanda 3** (6 punti)

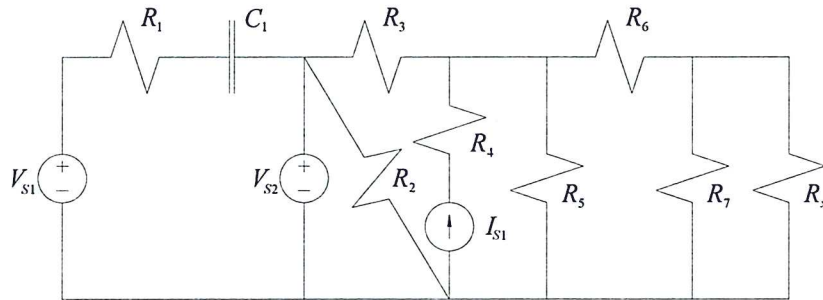
Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui:  $V_{S1} = 30\text{ V}$ ,  $V_{S2} = 50\text{ V}$ ,  $I_{S1} = 2\text{ A}$ ,  $R_1 = 20\ \Omega$ ,  $R_2 = 15\ \Omega$ ,  $R_3 = 5\ \Omega$ ,  $R_4 = 2\ \Omega$ ,  $R_5 = 20\ \Omega$ ,  $R_6 = 3\ \Omega$ ,  $R_7 = 18\ \Omega$ ,  $C_1 = 10\text{ mF}$ .




Si calcoli:

- L'equivalente di Thévenin della rete vista dai morsetti del resistore  $R_x$ ;
- Il valore ohmico del resistore  $R_x$  che garantisce il massimo trasferimento di potenza; si determini inoltre il valore della potenza dissipata in esso in queste condizioni.

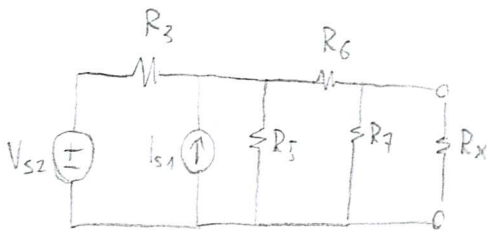$C_1$  EQUIVALE A UN CIRCUITO APERTO.  $R_4$  È IN SERIE A UN GENERATORE DI CORRENTE,  $R_2$  IN PARALLELO A UNO DI TENSIONE.  $R_2$  E  $R_4$  NON HANNO ALCUN RUOLO AGLI EFFETTI ESTERNI. LA RETE PUO' ESSERE SEMPLIFICATA




SI CALCOLI  $V_T$

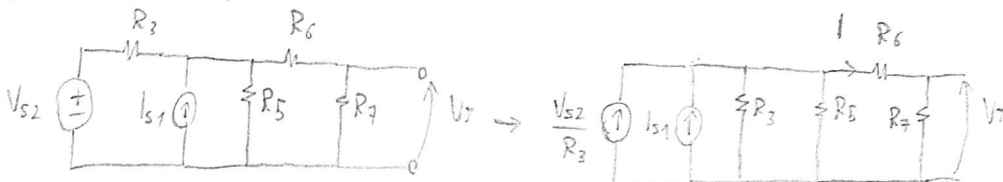

$$I = \left( \frac{V_{S2}}{R_3} + I_{S1} \right) \frac{\frac{1}{R_6 + R_7}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6 + R_7}}$$

$$V_T = R_7 I = 34.56\text{ V}$$

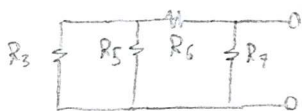SI CALCOLI  $R_T$ , SPECNENDO I GENERATORI




$$R_p = R_6 + \frac{R_2 R_5}{R_2 + R_5}$$

$$R_T = \frac{R_7 R_p}{R_7 + R_p} = 5.040\ \Omega$$

PER IL MASSIMO TRASFERIMENTO DI POTENZA,  $R_x = R_T = 5.040\ \Omega$

IN TAL CASO:

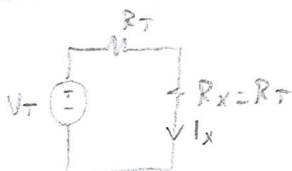

$$I_x = \frac{V_T}{2R_T}$$

$$P_x = R_x I_x^2 = \frac{V_T^2}{4R_T} = 59.25\text{ W}$$