

Domanda 1 (5 punti)

Sia dato il circuito di Fig. 1, funzionante in regime alternato sinusoidale alla frequenza di 50Hz, in cui: $R_L = 50\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $X_L = 30\Omega$, $X_2 = 1\Omega$. Sia inoltre nota la corrente $I_L = 5A$ rms assorbita dal carico (serie del resistore R_L e dell'induttore X_L). (rms: valore efficace)

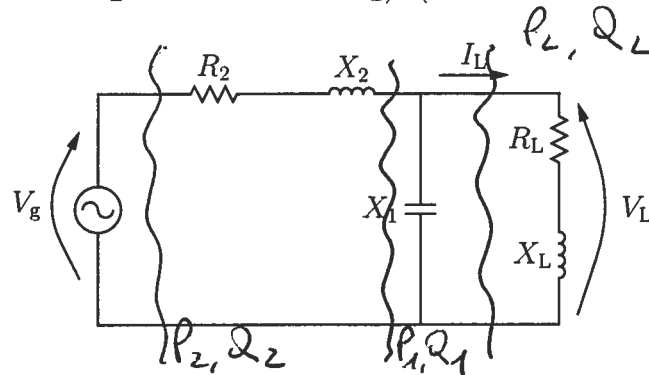


Figura 1: Circuito in regime alternato sinusoidale della Domanda 1.

- (a) Si calcoli il valore della capacità C del condensatore tale da dimezzare la potenza reattiva assorbita dal carico.
- (b) Si calcoli la tensione V_g del generatore.

$$\begin{aligned}
 P_L &= R_L I_L^2 = 1,25 \text{ kW} \\
 Q_L &= X_L I_L^2 = 750 \text{ Var} \\
 V_L I_L &= \sqrt{P_L^2 + Q_L^2} \\
 V_L &= \frac{\sqrt{P_L^2 + Q_L^2}}{I_L} = 231,55 \text{ V} \\
 P_1 &= P_L \\
 Q_1 &= Q_L + Q_{X_1} = X_L I_L^2 + \frac{V_L^2}{X_1} \\
 Q_1 &= \frac{1}{2} X_L I_L^2 \\
 -\frac{1}{2} X_L I_L^2 &= \frac{V_L^2}{X_1} = -\omega C V_L^2 \\
 C &= \frac{X_L I_L^2}{2\omega V_L^2} = 14,04 \mu\text{F}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_L I &= \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} \\
 I &= \frac{\sqrt{P_1^2 + Q_1^2}}{V_L} = 4,48 \text{ A} \\
 P_2 &= P_L + R_2 I^2 = 1,35 \text{ kW} \\
 Q_2 &= Q_1 + X_2 I^2 = 385,04 \text{ Var} \\
 V_g I &= \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} \\
 V_g &= \frac{\sqrt{P_2^2 + Q_2^2}}{I} = 314,28 \text{ V}
 \end{aligned}$$

FASORI

$$\dot{I}_L = I_L$$

$$\dot{V}_L = Z_L I_L = (R_L + jX_L) I_L$$

$$\dot{I}_1 = j\omega C \dot{V}_L$$

$$\begin{aligned} A_1 = \dot{V}_L \dot{I}_2^* &= \dot{V}_L (\dot{I}_1 + I_L)^* \\ &= \dot{V}_L (j\omega C \dot{V}_L + I_L)^* \\ &= \dot{V}_L (-j\omega C \dot{V}_L^* + I_L) \end{aligned}$$

$$\text{Im} \{A_1\} = \frac{Q_L}{2}$$

$$\frac{Q_L}{2} = -\omega C \dot{V}_L^2 + Q_L$$

$$\begin{aligned} \frac{Q_L}{2} = \omega C \dot{V}_L^2 &\Rightarrow C = \frac{Q_L}{2\omega \dot{V}_L^2} \\ &= \frac{X_L I_L^2}{2\omega (R_L^2 + X_L^2) \frac{I_L^2}{I_L}} = 14,04 \mu F \end{aligned}$$

$$Z_2 = R_2 + jX_2$$

$$\dot{V}_0 = Z_2 (j\omega C \dot{V}_L + I_L) + \dot{V}_L$$

$$|\dot{V}_0| = I_L \sqrt{(R_L + R_2(1 - \omega C X_L) - \omega C R_L X_L)^2 + \left(X_L + (1 - \omega C X_L) X_2 + \omega C R_L R_2 \right)^2}$$

$$= 314,28 V$$

Domanda 2 (6 punti)

Sia dato il circuito in regime transitorio di Fig. 2 in cui: $V = 12V$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 1\Omega$, $R_4 = 0.01\Omega$, $L = 1mH$. Si consideri il circuito a regime per $t < 0$.

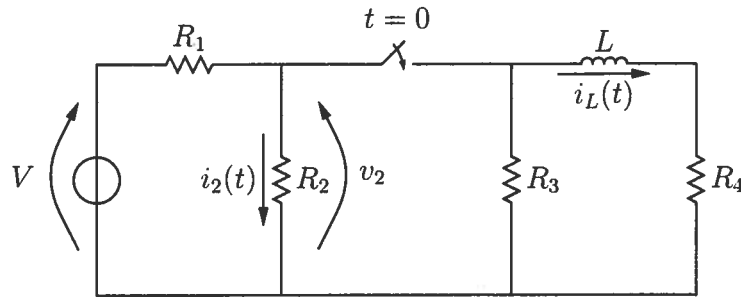


Figura 2: Circuito in regime transitorio della Domanda 2.

Si determini l'espressione analitica della corrente $i_2(t)$ ai capi del resistore R_2 e se ne fornisca la rappresentazione grafica.

$t = 0^-$
 $v_2 = \frac{R_2 V}{R_1 + R_2}$; $i_2 = \frac{V}{R_1 + R_2} = 2A$
 $i_L(0^-) = 0A$

$t = 0^+$
 $i_2(0^+) = i_L(0^-) = 0A$
 $v_2 = \frac{R_2 R_3 V}{R_2 R_3 + R_1 (R_2 + R_3)}$
 $i_2(0^+) = \frac{v_2}{R_2} = 1,09A$

$R_{eq} = R_1 // R_2 // R_3 + R_4$
 $= \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2} + R_4$
 $= 0,46\Omega$
 $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 2,2ms$


~~$t \rightarrow \infty$~~
 $i_2(\infty) = \frac{R_3 R_4 V}{R_2 R_3 R_4 + R_1 (R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3)}$
 $= 23,5mA$

$i_2(t) = [i_2(0^+) - i_2(\infty)] \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + i_2(\infty)$

SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI


$$i_L(t)$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0 A$$


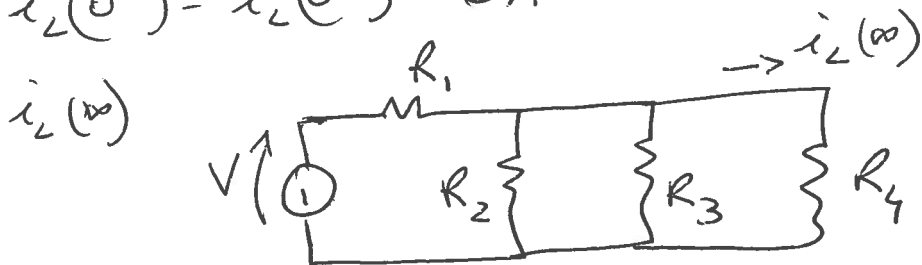


$$i_L(\infty) = V \frac{R_2 // R_3 // R_4}{R_2 // R_3 // R_4 + R_1} \frac{1}{R_4} = 11,74 A$$
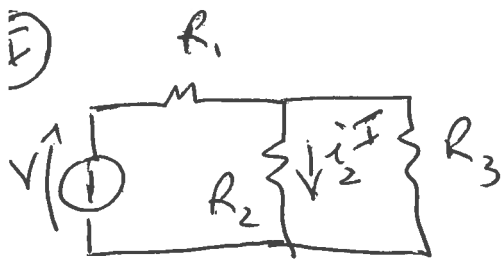
$$i_L(t) = -i_L(\infty) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + i_L(\infty) = i_L(\infty) \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right]$$


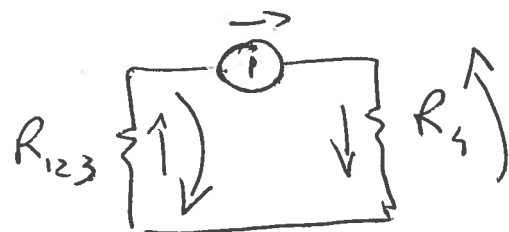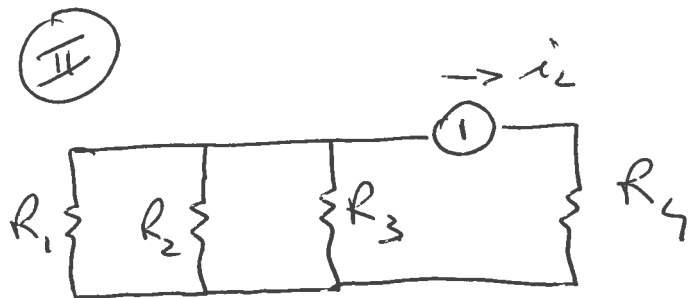
$$\begin{aligned} i_2^I &= V \frac{R_2 // R_3}{R_2 // R_3 + R_1} \frac{1}{R_2} \\ &= \frac{VR_3}{R_2 R_3 + R_1 (R_2 + R_3)} \\ &= 1,09 A \end{aligned}$$



$$R_{123} = R_1 // R_2 // R_3$$

$$i_2^{II} = -\frac{R_{123}}{R_2} i_L$$

$$= -1,0673 \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right]$$

$$i_2 = i_2^I + i_2^{II} = 1,0673 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + 0,0235 A$$

$$i_2(0^-) \text{ come calcolato prima} = \frac{V}{R_1 + R_2} = 2 A$$

Domanda 3 (4 punti)

Sia dato il circuito di Fig. 3 in cui: $I = 5\text{A}$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_3 = 6\Omega$.


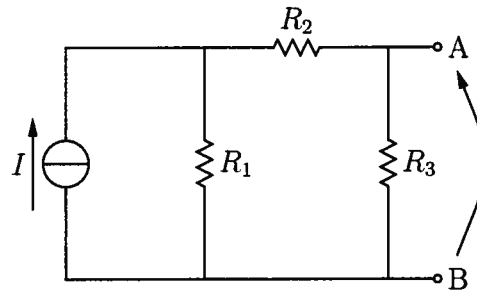



Figura 3: Circuito della Domanda 3.

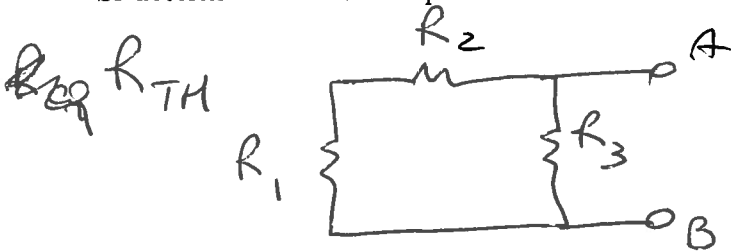Si determini il circuito equivalente di Thévenin ai morsetti A, B.



$$R_{TH} = (R_1 + R_2) \parallel R_3$$
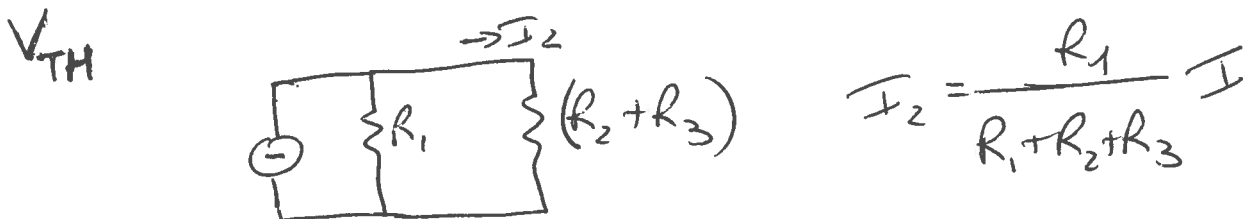
$$= \frac{R_3 (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = 3\Omega$$




$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} I$$

$$V_{TH} = R_3 I_2 = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3} I = 5\text{V}$$

Domanda 7 (5 punti)

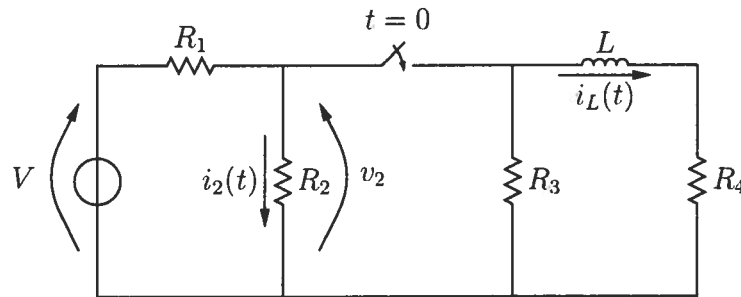Facendo riferimento al circuito della Domanda 2, riportato di seguito per comodità, si calcoli la potenza istantanea dissipata dal resistore R_2 in $t = 1\text{ms}$.



$$t = 0^-$$

~~$$v_2(0^-) = 10\text{V}$$~~

$$v_2(0^-) = i_2(0^-) R_2 = 10\text{V}$$

$$t = 0^+$$

$$v_2(0^+) = i_2(0^+) R_2 = 5,45\text{V}$$

$$t > 0^+$$

$$v_2(t) = R_2 i_2(t)$$

$$= (5,45 - 0,117) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + 0,117$$

$$t \rightarrow \infty$$

$$v_2(\infty) = R_2 i_2(\infty) = 0,117\text{V}$$

$$p(t) \Big|_{\tau=1\text{ms}} = 2I_2(1\text{ms}) i_2(1\text{ms})$$

$$= \left[5,337 \exp\left(-\frac{0,001}{\tau}\right) + 0,117 \right] \left[\frac{108,3}{1,0674} \exp\left(-\frac{0,001}{\tau}\right) + 0,0235 \right] \text{W}$$

$$= 2,41\text{ W}$$