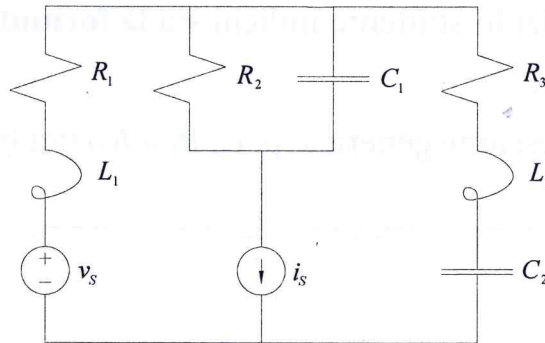



Domanda 1 (9 punti)

Si consideri il circuito in regime alternato sinusoidale alla frequenza $f = 50$ Hz della figura seguente, in cui: $v_s = \sqrt{2} \cdot 5 \cos(2\pi ft)$ V, $i_s = \sqrt{2} \cdot 10 \cos(2\pi ft - \pi/3)$ A, $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 7 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $L_1 = 1$ mH, $L_2 = 3$ mH, $C_1 = 1$ mF, $C_2 = 2$ mF.



(a) Si calcoli l'equivalente di Norton della rete vista dal generatore di corrente i_s ;

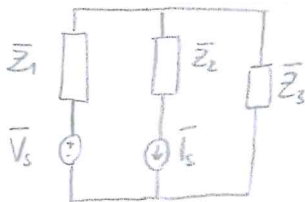(b) Si determini la potenza complessa erogata dal generatore di tensione v_s .



$$\bar{V}_s = 5 \text{ V}$$


$$\bar{I}_s = (5 - j8.660) \text{ A}$$

$$\omega = 100\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1 = (5 + j0.3142) \Omega$$


$$\bar{Z}_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C_1} = (1.199 - j2.638) \Omega$$
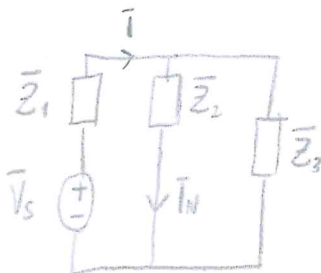
$$\bar{Z}_3 = R_3 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = (4 - j0.6491) \Omega$$




$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3}}$$
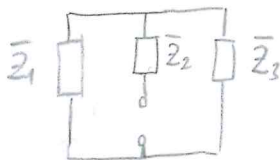
$$\bar{I}_N = \bar{I} \frac{\bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3} = \frac{\bar{V}_s}{\bar{Z}_1 + \frac{\bar{Z}_2 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3}} \frac{\bar{Z}_3}{\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3} = (0.4322 + j0.2673) \text{ A}$$



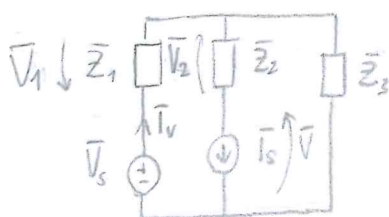
$$\bar{Z}_N = \bar{Z}_2 + \frac{\bar{Z}_1 \bar{Z}_3}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_3} = (3.449 + j2.775) \Omega$$



$$\bar{V} = (\bar{I}_N - \bar{I}_s) \bar{Z}_N \quad \bar{V}_1 = \bar{V}_s - \bar{V} - \frac{\bar{V}_2}{\bar{Z}_2} \bar{I}_s = (12.83 - j19.89) \text{ V}$$


$$\bar{I}_V = \frac{\bar{V}_1}{\bar{Z}_1} = (2.307 - j4.124) \text{ A}$$
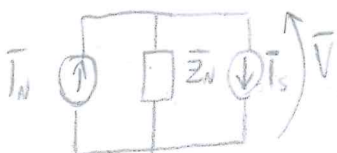
$$\bar{S} = \bar{V}_s \bar{I}_V = (11.53 + j20.62) \text{ VA}$$




Domanda 2 (7 punti)

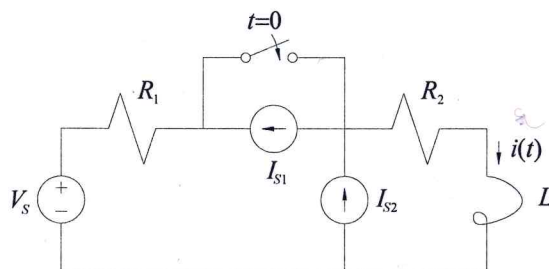Sia dato il circuito mostrato nella figura seguente, in cui: $V_S = 18\text{ V}$, $I_{S1} = 8\text{ A}$, $I_{S2} = 12\text{ A}$, $R_1 = 6\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $L = 1\text{ mH}$. Si consideri il circuito inizialmente in regime stazionario e con l'interruttore aperto per $t < 0$, mentre in $t = 0$ si verifica la commutazione dell'interruttore.




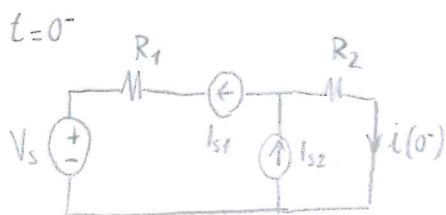- (a) Si determini l'espressione analitica della corrente $i(t)$ a partire da $t < 0$;
 (b) Si ricavi l'espressione analitica dell'energia immagazzinata nell'induttore, sempre a partire da $t < 0$.




$$i(0^-) = i(0^+) = I_0 = I_{S2} - I_{S1} = 4\text{ A}$$

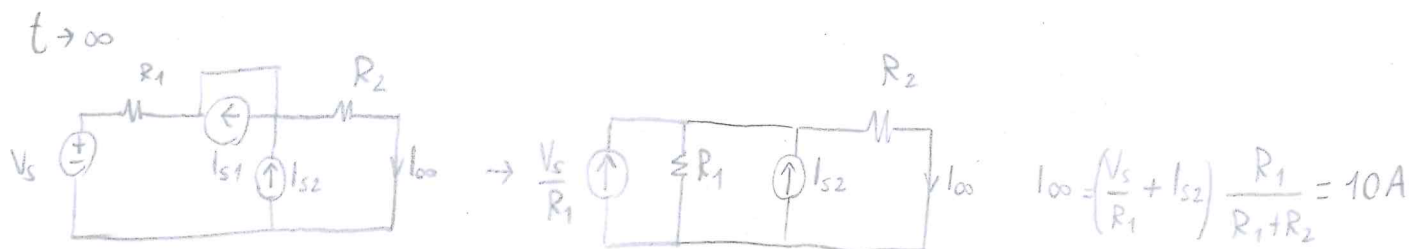$i(t)$ È CONTINUA PERCHÉ FUNZIONE DI STATO



CALCOLO COSTANTE DI TEMPO

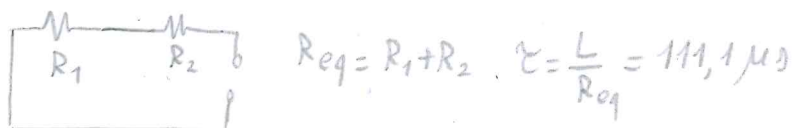


$$i(t) = \begin{cases} 4\text{ A} & t < 0 \\ (I_0 - I_{\infty})e^{-\frac{t}{\tau}} + I_{\infty} = (-6e^{-9000\frac{t}{\mu\text{s}}} + 10)\text{ A} & t \geq 0 \end{cases}$$

$$w(t) = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

$$w(t) = \begin{cases} 8\text{ mJ} & t < 0 \\ \frac{1}{2} L \left[(I_0 - I_{\infty})e^{-\frac{t}{\tau}} + I_{\infty} \right]^2 = \frac{1}{2} L \left[(I_0 - I_{\infty})^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} + I_{\infty}^2 + 2(I_0 - I_{\infty})I_{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} \right] = \\ = \left(18e^{-18000\frac{t}{\mu\text{s}}} + 50 - 60e^{-9000\frac{t}{\mu\text{s}}} \right) \text{ mJ} \end{cases}$$

Domanda 3 (6 punti)

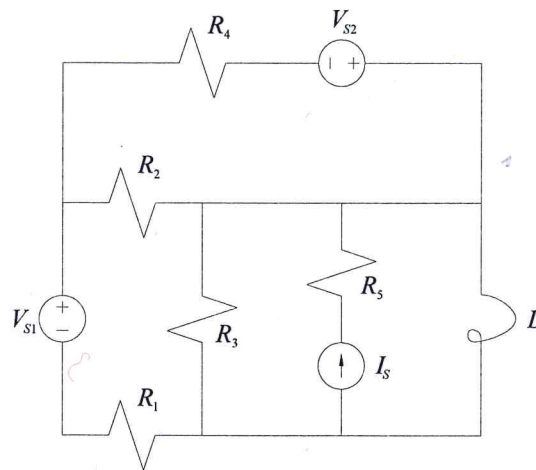Sia dato il circuito in regime stazionario della figura seguente, in cui: $V_{S1} = 10\text{ V}$, $V_{S2} = 20\text{ V}$, $I_S = 2\text{ A}$, $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 5\ \Omega$, $R_3 = 30\ \Omega$, $R_4 = 20\ \Omega$, $R_5 = 5\ \Omega$, $L = 2\text{ mH}$.




Si calcoli:


- L'equivalente di Norton della rete vista dall'induttore;
- L'energia immagazzinata nell'induttore.

DAL PUNTO DI VISTA DELL'INDUTTORE, R_5 NON HA ALCUN EFFETTO

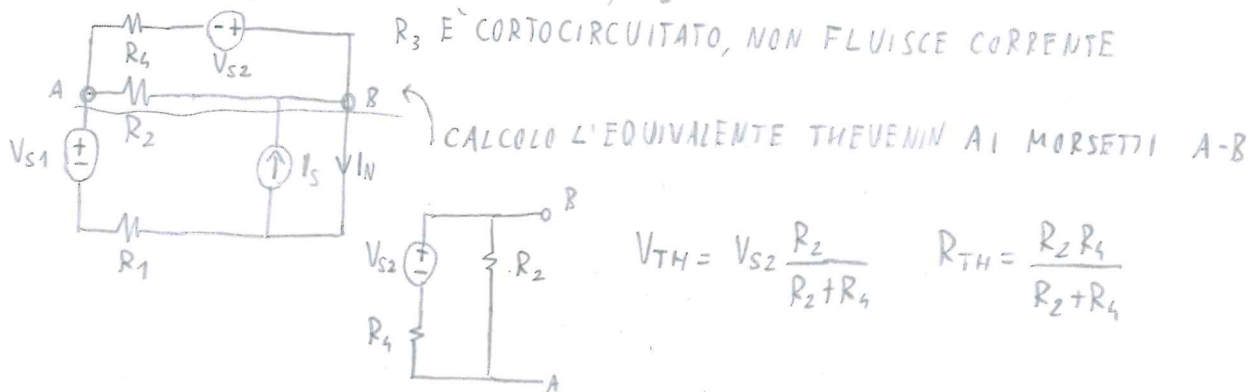R_3 È CORTOCIRCUITATO, NON FLUISCE CORRENTE




SOSTITUENDO

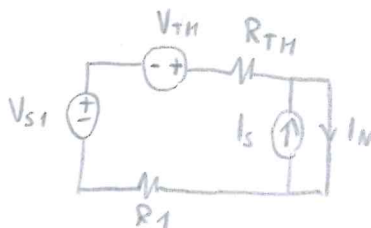

$$I_N = \frac{V_{S1} + V_{TH}}{R_{TH} + R_1} + I_S = \frac{V_{S1} + V_{S2} \frac{R_2}{R_2 + R_4}}{\frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} + R_1} + I_S = 3\text{ A}$$

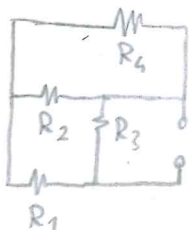CALCOLO RESISTENZA DI NORTON; ORA R_3 NON È CORTOCIRCUITATO



$$R_{TH} = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} \quad R_N = \frac{(R_1 + R_{TH}) R_3}{R_1 + R_3 + R_{TH}} = 9,546\ \Omega$$

NELL'INDUTTORE CIRCOLA LA CORRENTE DI NORTON I_N . $W = \frac{1}{2} L I_N^2 = 9\text{ mJ}$