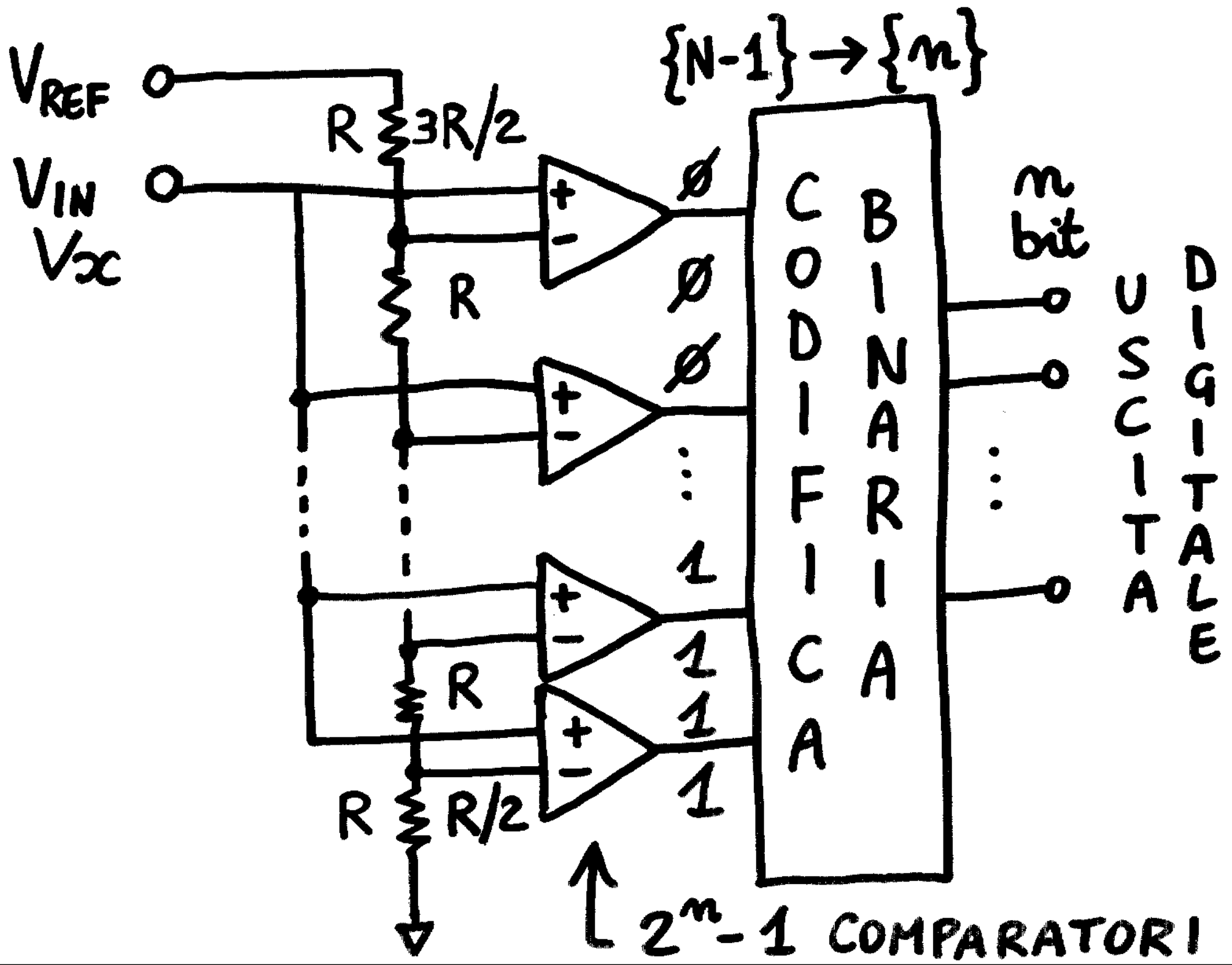


LEZ. 15 Es. 7

VOLTMETRO/CONVERTITORE FLASH

- È il più veloce convertitore A/D con $T_{mis} = 1 T_c$ e frequenze di conversione fino a 10 GSa/s
- La complessità circuitale (e il costo) cresce esponenzialmente con il numero di bit (come 2^n) e quindi si lavora a bassa risoluzione $n_{max} \approx 8 \text{ bit}$



$$I = \frac{V_{REF}}{NR}$$

$$i = 1, \dots, N-1$$

$$V_i = i R I = i \frac{V_{REF}}{N}$$

N-1 SOGLIE

$$I = \frac{V_{REF}}{2R + (N-2)R} = \frac{V_{REF}}{NR}$$

$$V_i = \left[\frac{R}{2} + (i-1)R \right] I = \left(i - \frac{1}{2} \right) \frac{V_{REF}}{N} \quad N-1 \text{ SOGLIE}$$

Con la rete di resistori $\frac{3}{2}R$ e R la soglia del 1° livello viene dimezzata in ampiezza il che è utile per convertire segnali bipolari

- È il convertitore A/D utilizzato negli oscilloscopi digitali dove la risoluzione di $1/256$ non è un fattore limitante
- La dinamica di misura viene suddivisa in $N = 2^n$ livelli equispaziati ($\Delta V = V_{\max}/2^n$) e si utilizzano $N-1 = 2^n - 1$ soglie e comparatori

ESERCIZIO sul convertitore flash
(oscilloscopio digitale a larga banda)

Dinamica $P = \pm 10 V$ $n = 8 \text{ bit}$

$$f_s = 1 \text{ GSa/s}$$


$$\Delta V = \frac{P}{2^n} = \frac{20 V}{256} \cong 80 \text{ mV}$$


$$M(V) = \frac{\Delta V}{\sqrt{12}} \cong 23 \text{ mV}$$

$$f_{x, \max} = f_s / 2 = 500 \text{ MHz}$$

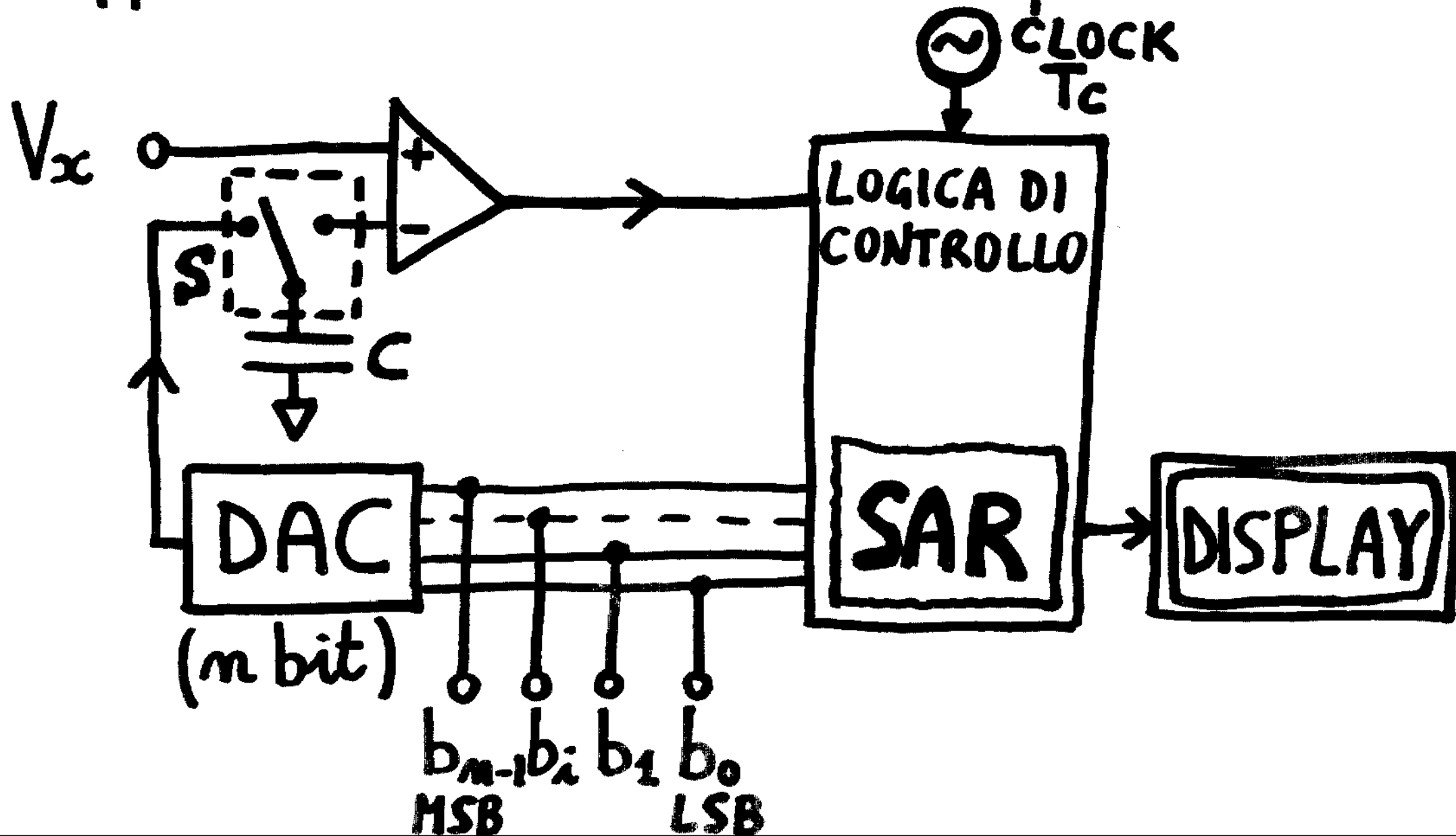V. AD APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE

- Approccio digitale al metodo potenziometrico




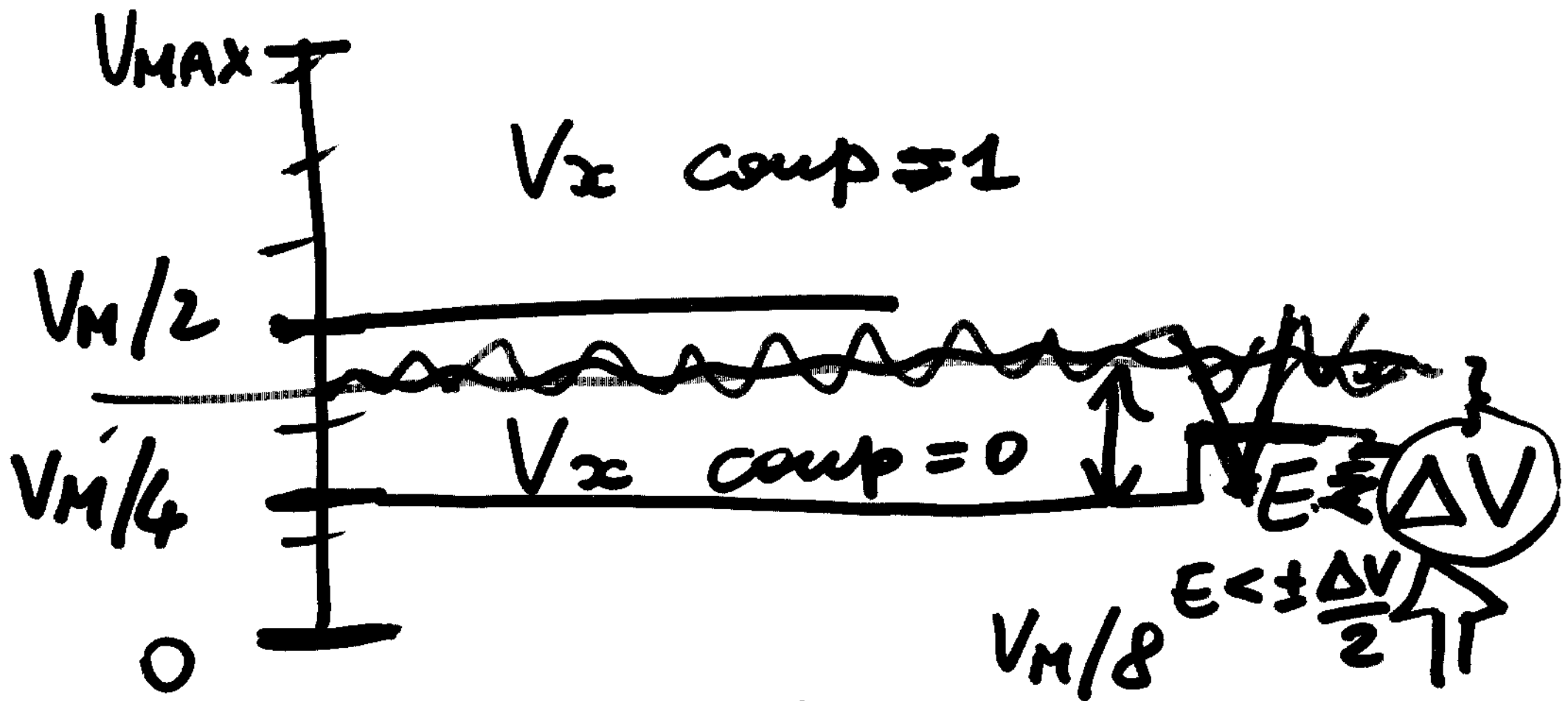

$\frac{V_M}{2}$ $\frac{V_M}{4}$ $\frac{V_M}{8}$ $\frac{V_M}{2^n}$

~~0~~ 1 ~~1~~ . 0 . 1

$V_x, \text{ mis, DIG}$

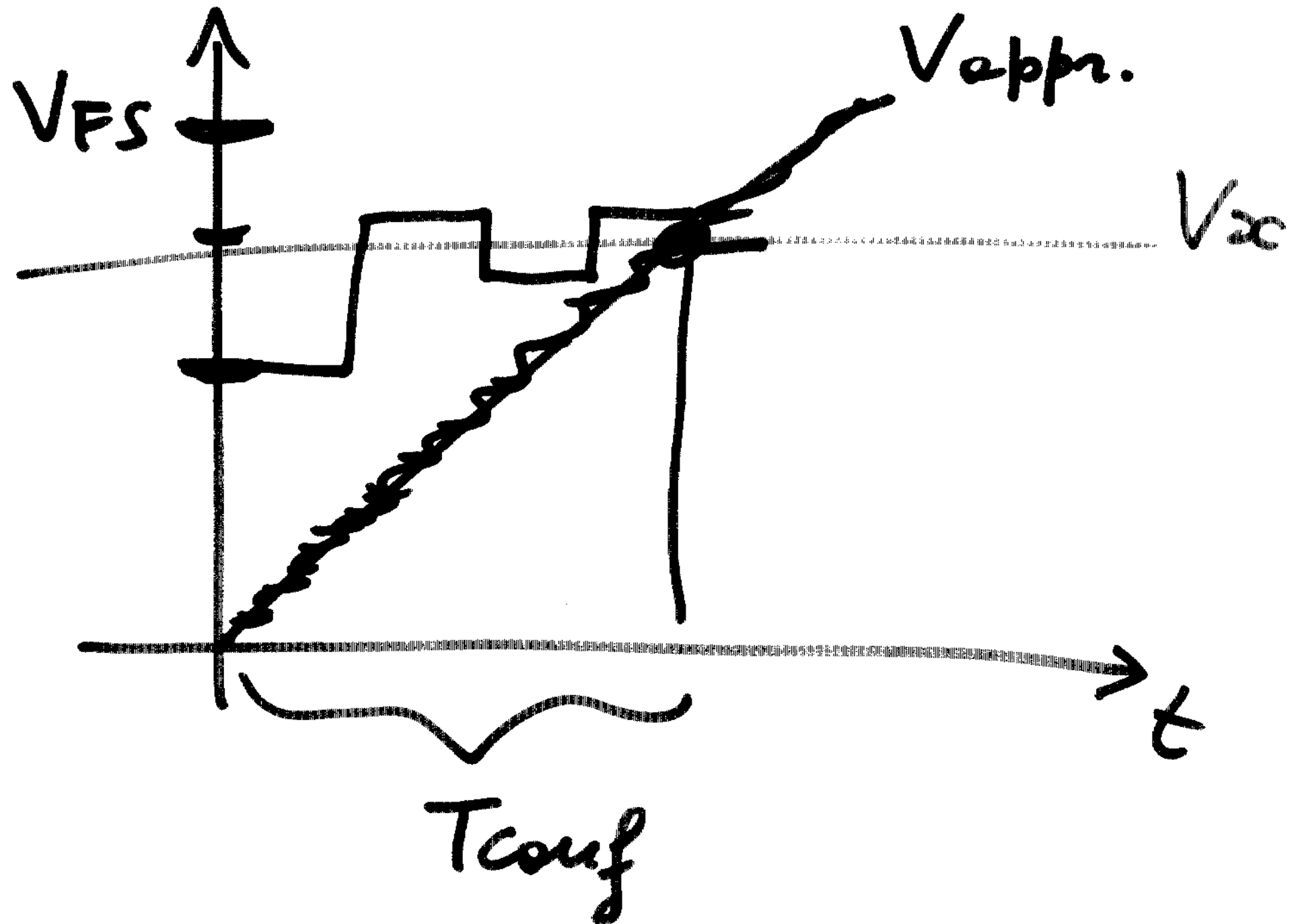

VOLTMETRI A INTEGRAZIONE

- Il valore di lettura dipende dal segnale (tensione) in ingresso secondo una relazione integrale

$$V_M \propto \frac{1}{T} \int_0^T V_x(t) dt$$

REIEZIONE AL DISTURBO IN UNO STRUMENTO A INTEGRAZIONE

$$V(t) = V_x + V_d(t) \quad \text{segnale + disturbo}$$

$$\begin{aligned} V_M(T_I) &= \frac{1}{T_I} \int_0^{T_I} [V_x + V_d(t)] dt = \\ &= V_x + \frac{1}{T_I} \int_0^{T_I} V_d(t) dt \end{aligned}$$

Il disturbo misurato all'uscita dello strumento vale

$$V_{d,M}(T_I) = \frac{1}{T_I} \int_0^{T_I} V_d(t) dt$$

Immaginiamo che all'ingresso sia presente un disturbo sinusoidale


$$V_d(t) = V_{d,0} \cos(2\pi f_d t)$$

In uscita si avrà


$$V_{d,n}(T_I) = \frac{V_{d,0}}{T_I} \int_0^{T_I} \cos(2\pi f_d t) dt =$$
$$= \frac{V_{d,0}}{T_I} \frac{\sin(2\pi f_d T_I)}{2\pi f_d}$$

indichiamo

$$x_p = 2\pi f_d T_I$$

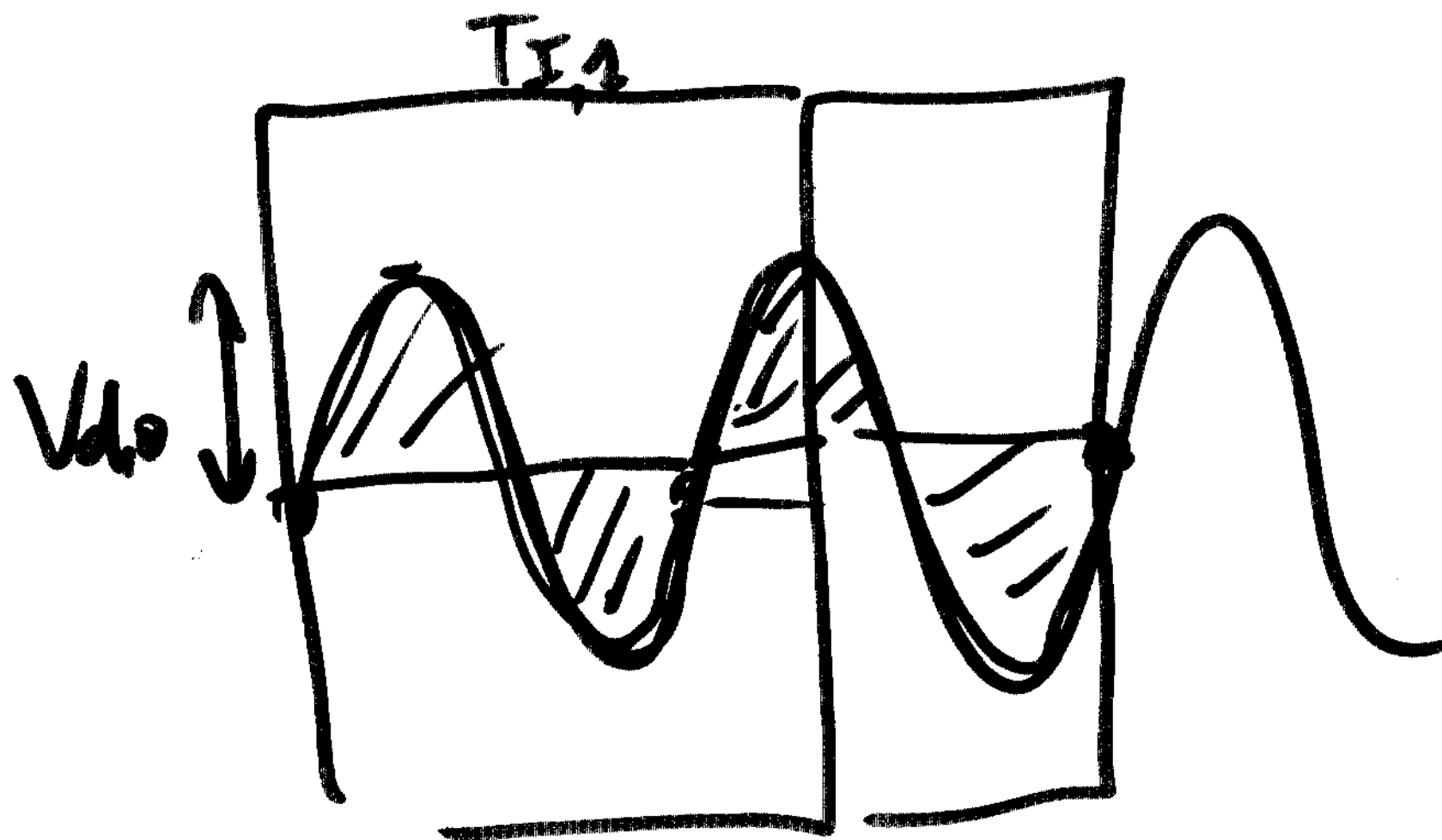

$T_{I,2}$

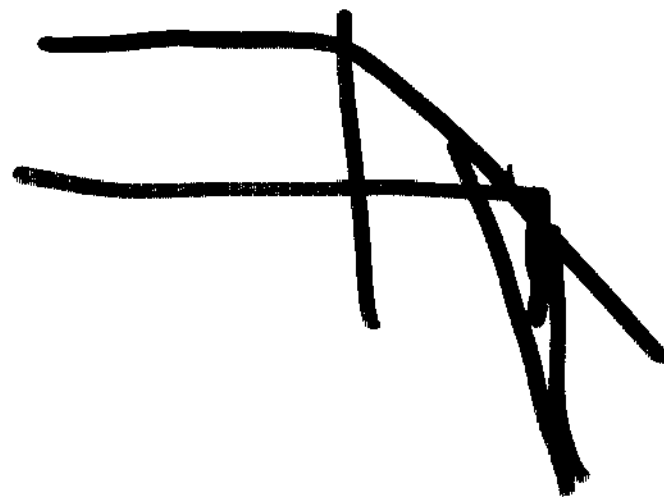

INTEGRAZIONE (CASO PARTICOLARE)

$$V_d = V_{d,0} \cos(2\pi f_d t)$$

$$V_M = \frac{1}{T} \int_0^T V_d(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{d,0} \cos(2\pi f_d t) dt =$$

$$= \frac{V_{d,0}}{T} \left[\frac{\sin(2\pi f_d t)}{2\pi f_d} \right]_0^T =$$

$$= V_{d,0} \frac{\sin(2\pi f_d T)}{2\pi f_d T}$$

INTEGRAZIONE (CASO GENERALE)

$$V_d(t) = V_{d,0} \sin(2\pi f t + \varphi)$$

$$V_H = \frac{1}{T} \int_{t_0 - T/2}^{t_0 + T/2} V_d(t) dt =$$

$$= \frac{1}{T} \int_{t_0 - T/2}^{t_0 + T/2} V_{d,0} \sin(2\pi f t + \varphi) dt =$$

$$= \frac{V_{d,0}}{T} \left[- \frac{\cos(2\pi f t + \varphi)}{2\pi f} \right]_{t_0 - T/2}^{t_0 + T/2}$$

INTEGRAZIONE (CASO GENERALE)

$$V_M = \frac{V_{d,0}}{2\pi f T} \left\{ \cos \left[2\pi f \left(t_0 - \frac{T}{2} \right) + \varphi \right] - \right. \\ \left. - \cos \left[2\pi f \left(t_0 + \frac{T}{2} \right) + \varphi \right] \right\} =$$

$$= \frac{V_{d,0}}{2\pi f T} 2 \sin(2\pi f t_0 + \varphi) \sin(2\pi f \frac{T}{2}) =$$

$$= V_{d,0} \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} \underbrace{\sin(2\pi f t_0 + \varphi)}$$

$$x \triangleq \pi f T$$

$$-1 \leq F(t_0, \varphi) \leq 1$$

INTEGRAZIONE (GENERALE vs PARTICOLARE)

Per φ variabile casuale con $\varphi \in [-\pi, \pi]$

$$\langle F \rangle = 0 \quad \text{e} \quad \langle F^2 \rangle = \frac{1}{2} \Rightarrow \mu(F) = \sqrt{\langle F^2 \rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Se invece scegliamo $t_0 = +\frac{T}{2}$ e $\varphi = -\frac{\pi}{2}$
allora GENERALE \rightsquigarrow PARTICOLARE

$$V_H = V_{d.o} \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} \sin(2\pi f t_0 + \varphi) =$$

$$= V_{d.o} \frac{\sin(\pi f T) \cos(\pi f T)}{\pi f T} =$$

$$= V_{d.o} \frac{\sin(2\pi f T)}{2\pi f T} \quad \begin{array}{l} \text{essendo} \\ \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2} \end{array}$$

FORMULA DI EULERO


$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$
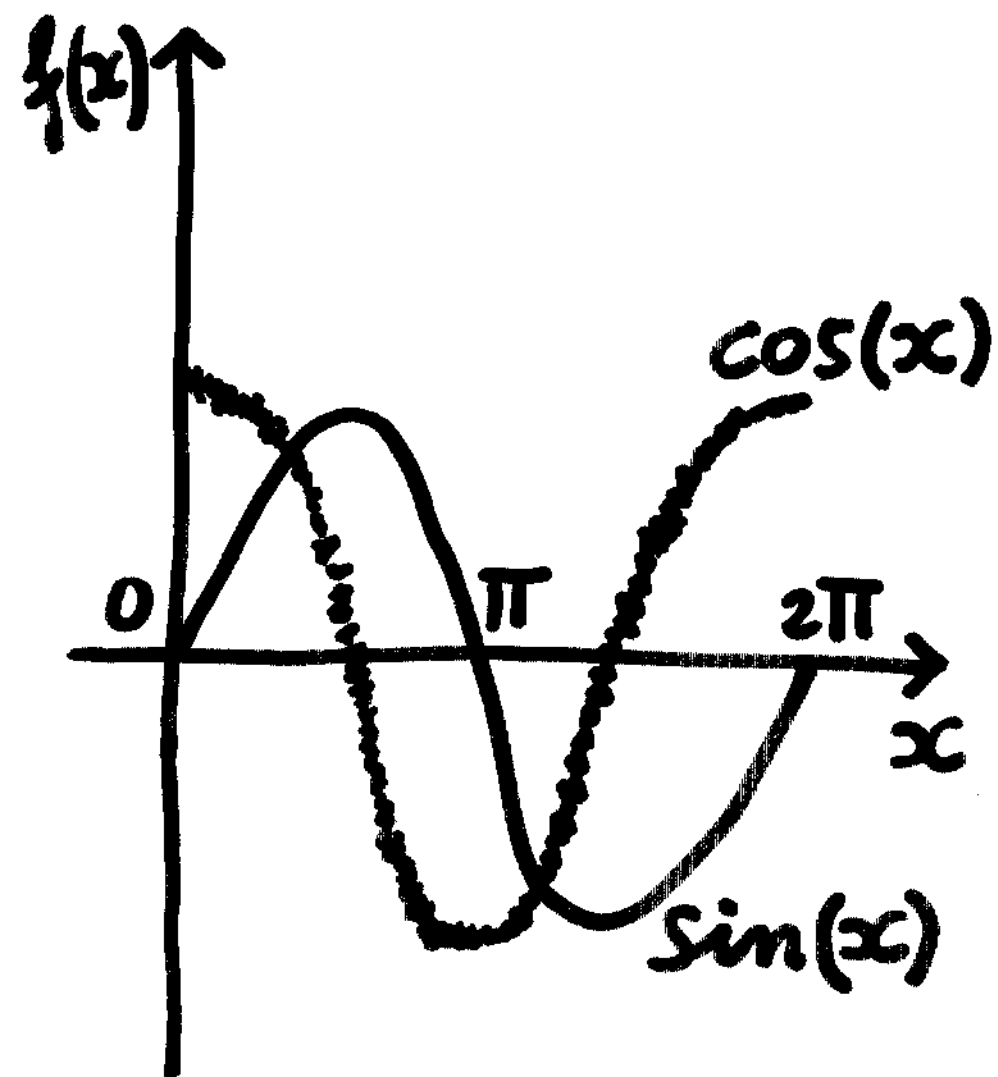
$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$



$$\frac{d}{dx} \left\{ \sin(x) \right\} = \cos(x)$$

$$\frac{d}{dx} \left\{ \cos(x) \right\} = -\sin(x)$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x$$

$$\int \sin x \, dx = -\cos x$$


La trasmissione e la riflessione,
in ampiezza, del disturbo saranno

$$t = \left| \frac{V_{d,M}}{V_{d,0}} \right| = \left| \frac{\sin x}{x} \right| \quad \left(\frac{V_{out}}{V_{in}} \right)$$


$$r = \left| \frac{V_{d,0}}{V_{d,M}} \right| = \left| \frac{x}{\sin x} \right| \quad \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)$$

La riflessione cresce (tendenzialmente)
al crescere di x e dunque di f_d e T_I

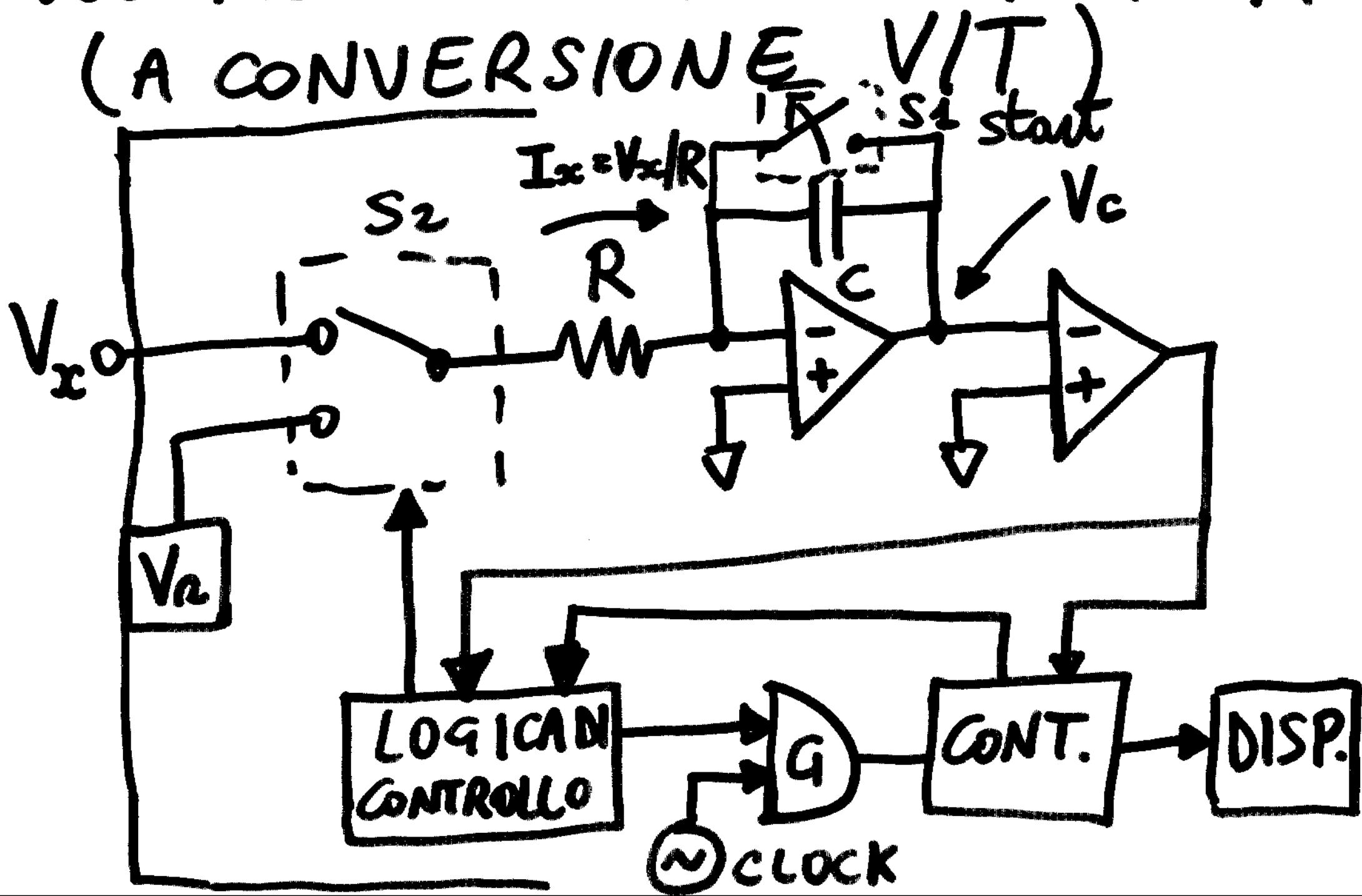VOLTMETRO A DOPPIA RAMPA (A CONVERSIONE V/T)



Consideriamo $V_x < 0 \Rightarrow V_r > 0$
 $|V'_x| > |V_x|$ ($V_\phi > 0$)

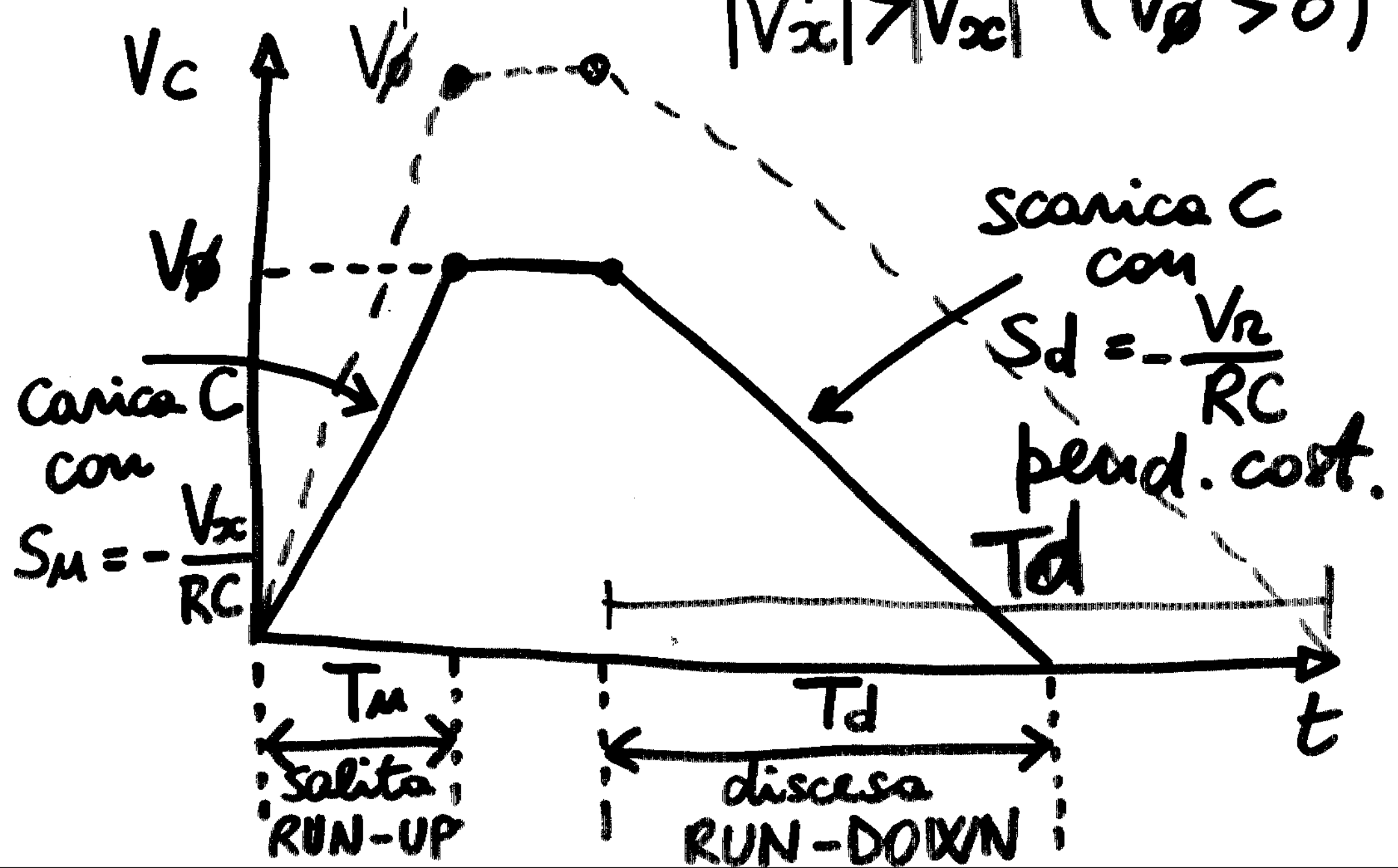


$T_M = N_M T_C = \text{cost.}$ è fissato

$$V_\phi = V_C(t = T_M) = -\frac{V_x T_M}{RC} = \frac{V_R T_d}{RC}$$

$$V_x = -V_R \frac{T_d}{T_M} = \underbrace{\left(-\frac{V_R}{T_M}\right)}_{\text{costante strum.}} T_d$$

$$\underbrace{V_x}_{\text{Varib.}} = -V_n \frac{\cancel{N_d I_c}}{\cancel{N_M I_c}} = \underbrace{\left(-\frac{V_n}{N_M} \right)}_{\text{cost.}} \times \underbrace{N_d}_{\text{Varib.}}$$

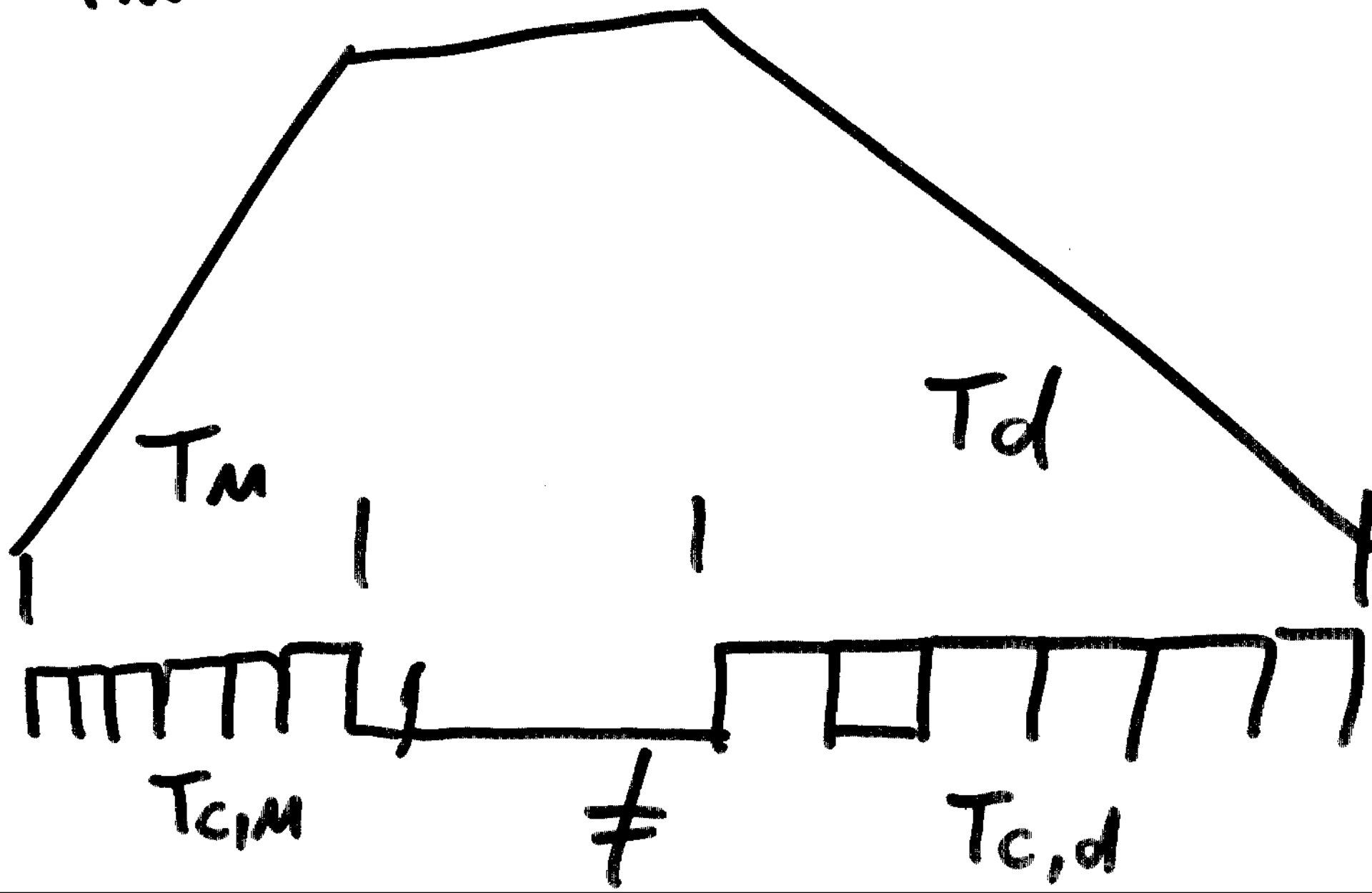instab. di freq. del clock
 $T_{mis} \sim 1 \text{ ms}$ nel Tmis





La riflessione, in potenza, al disturbo sarà data da

$$R = \Gamma^2 = \frac{x^2}{\sin^2 x}$$

e in scala logaritmica

$$R_{\text{dB}} = 10 \log_{10} R = 20 \log_{10} \left(\left| \frac{x}{\sin x} \right| \right)$$

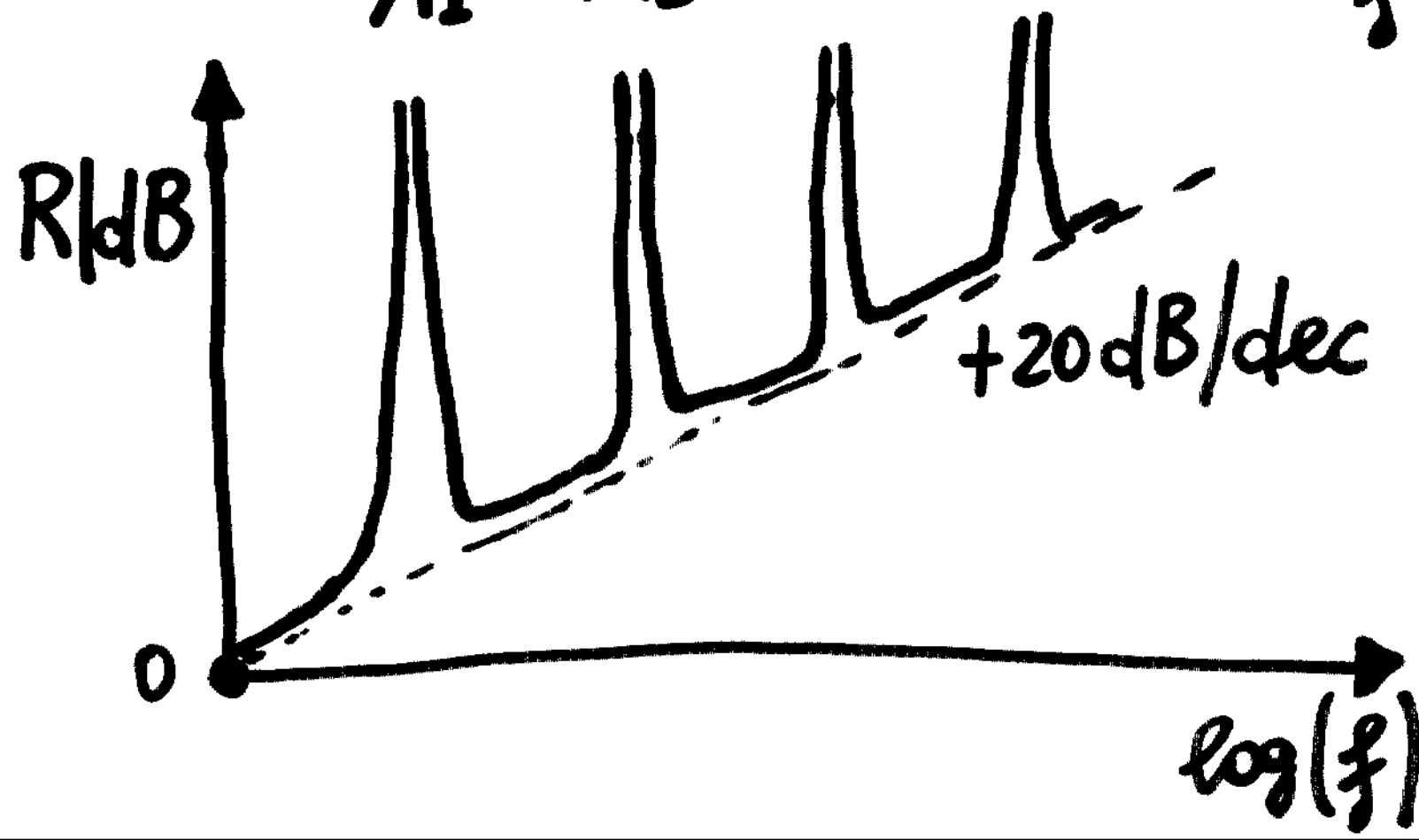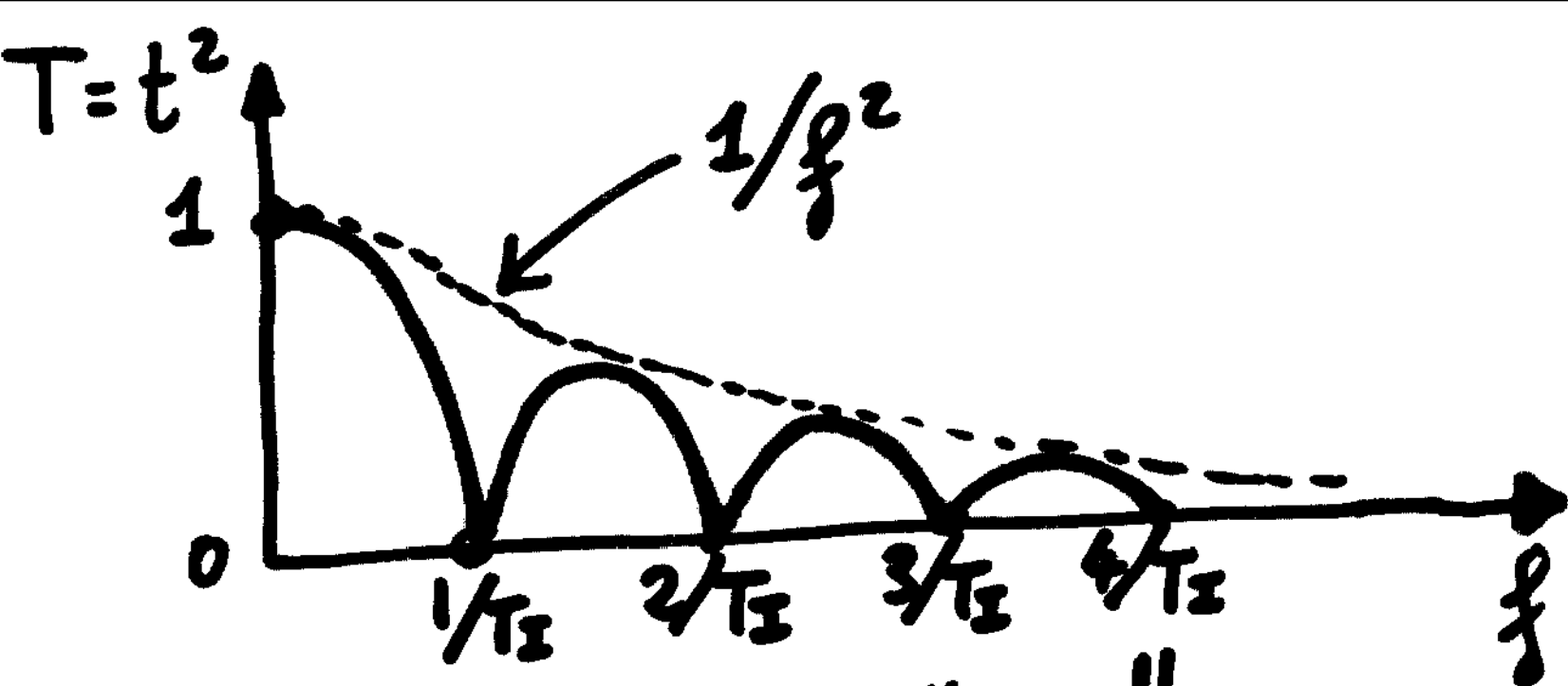

$$f_d = 50 \text{ Hz}$$

$$\left[f_d = \dot{\omega} \frac{1}{T_I} \right]$$

$T_i = i T_d = i \frac{1}{f_d}$

$$T_{I_{\min}} (= T_{M_{\min}}) = \frac{1}{f_d} = 20 \text{ ms}$$


~~$T_{\text{inteq}} = 10 \text{ ms}$~~ QUARZO

$$f_c = 1 \text{ MHz} \quad T_{\text{inteq}} = 100 \text{ ns}$$

$N_M = 10^5$

BIT EQUIVALENT
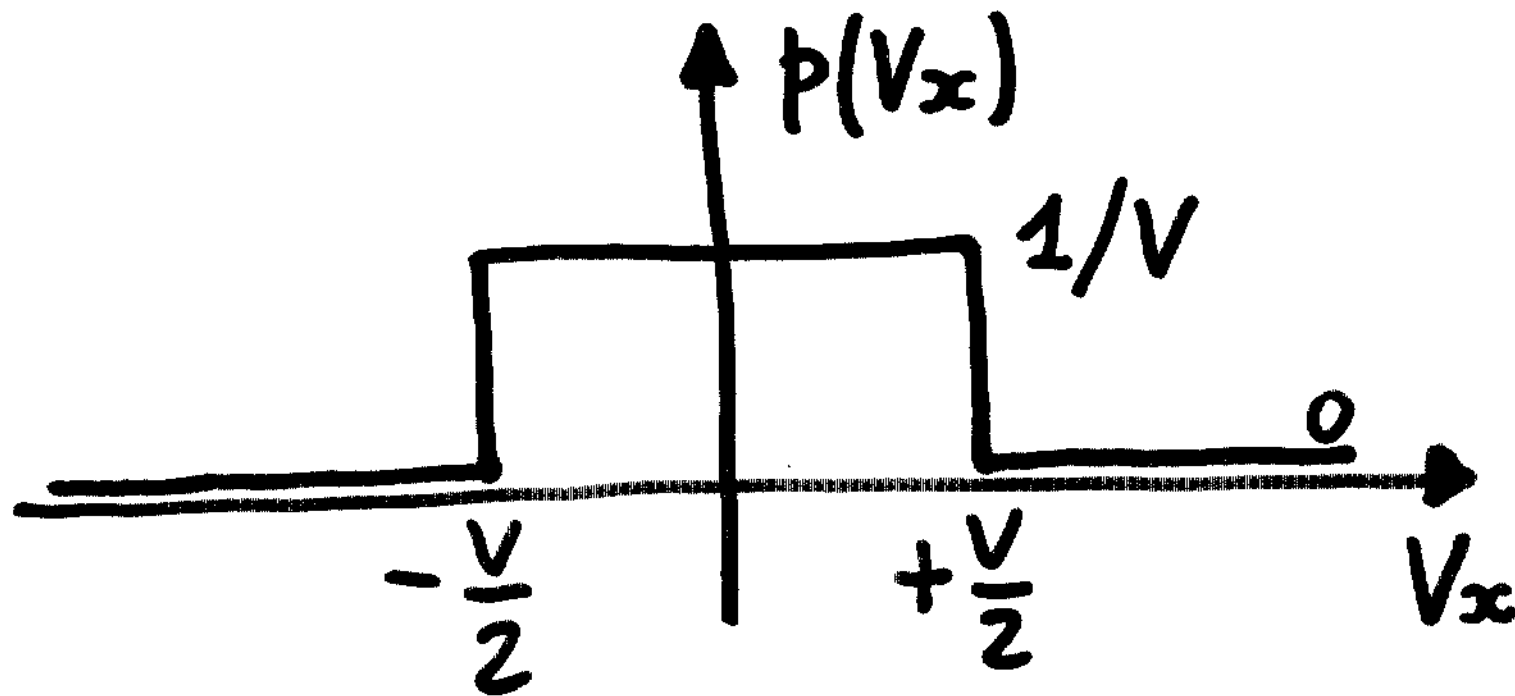
$$s(t) = V_x \in \left[-\frac{V}{2}, \frac{V}{2}\right]$$



$$\sigma_s^2 = \frac{V^2}{12}$$

Se ho un convertitore/voltmetro
che quantizza il segnale $s(t)$ su
 n bit avrà un PASSO DI QUANTIZZAZIONE

$Q = \frac{V}{2^n}$ e dunque una varianza
(incertezza di quantizzazione)

pari a

$$\sigma_q^2 = \frac{Q^2}{12} = \frac{1}{12} \left(\frac{V}{2^n} \right)^2 = \frac{\sigma_s^2}{2^{2n}}$$

$$n = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{G_s^2}{G_q^2} \right) = \log_2 \left(\frac{G_s}{G_q} \right)$$

indicando $S' = G_s^2$ e $N_q = G_q^2$ si ha

$$n = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{S}{N_q} \right) \quad \text{nel caso "ideale"}$$

Tuttavia, nel caso reale è

$$G_c^2 = \underbrace{G_q^2 + G_{N,A/D}^2}_{\text{convertitore reale}} + \underbrace{G_{N,ext}^2}_{\text{rumore esterno}} > G_q^2$$

Si definisce:

$$n_e \triangleq \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6_s^2}{6_c^2} \right) < n$$

$$n_e = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6_s^2}{6_q^2} \frac{6_q^2}{6_c^2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6_s^2}{6_q^2} \right) + \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6_q^2}{6_c^2} \right) =$$

$$= n - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6_c^2}{6_q^2} \right)$$

$$n_e = n - \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{G_{N,AD}^2 + G_{N,ext}^2}{G_g^2} \right)$$

$$G_g^2 = \frac{G_s^2}{2^{2n}}$$


$$\frac{N}{S} \times 2^{2n}$$


$$\frac{S}{N} \gg 2^{2n} \rightarrow n$$

$$n_e \approx \begin{cases} \frac{S}{N} \gg 2^{2n} \rightarrow n \\ \frac{S}{N} \ll 2^{2n} \rightarrow n - \frac{1}{2} \log_2(2^{2n}) - \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{G_N^2}{G_s^2} \right) = \end{cases}$$

$$\Delta = +\frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{6^2_S}{6^2_N} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{S}{N} \right)$$

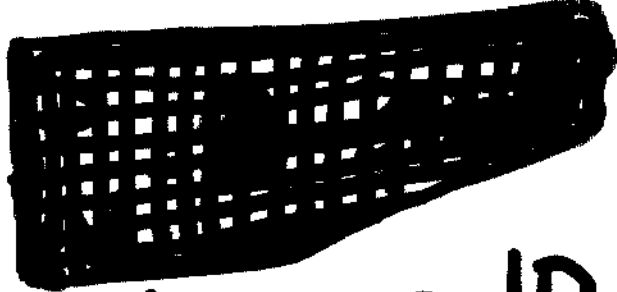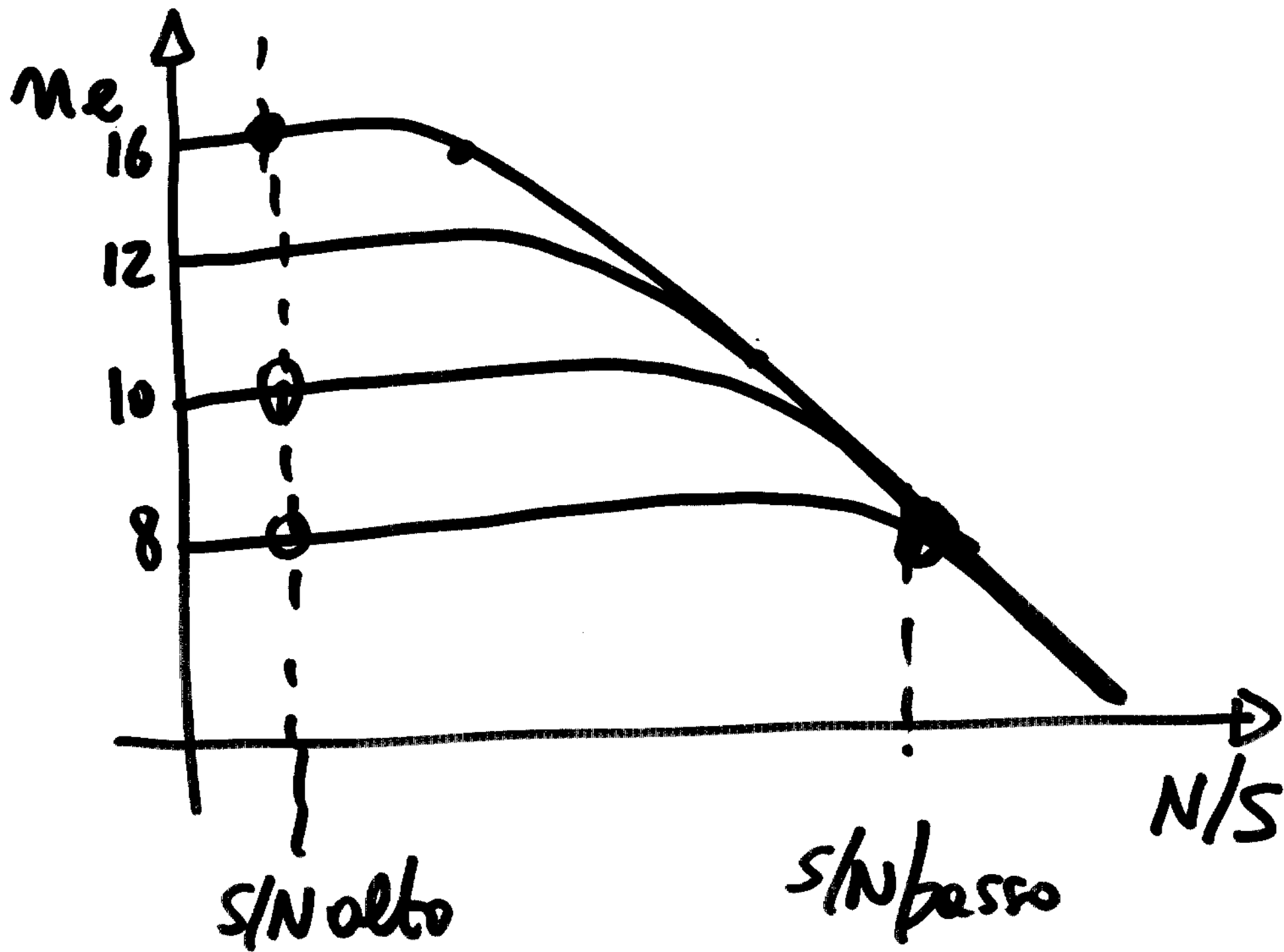perdo 5 bit per una 
 variazione (calo) di $\frac{S}{N}$ di -30dB



ovviamente quindi se perdo un fattore
 $4 = 6 \text{ dB}$ in S/N perdo 1 bit
e per ogni fattore (sempre perso)
 $2 = 3 \text{ dB}$ in S/N perdo $\frac{1}{2}$ bit

se anzichè perdere in S/N
guadagno (S/N aumenta) allora
guadagno gli stessi incrementi
in bit equivalenti

$$n_{e,1} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{S}{N} \right)_1$$

$$n_{e,2} = \frac{1}{2} \log_2 \left(\frac{S}{N} \right)_2$$

$$\text{se } \frac{(S/N)_2}{(S/N)_1} = -30 \text{ dB} = \frac{1}{1000}$$

allora

$$n_{e,2} = n_{e,1} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{(S/N)_2}{(S/N)_1} = n_{e,1} - \frac{10}{2}$$

- Convertitore D/A a n bit ("potenziometro")
Logica di controllo ("comparatore")
Clock (temporizzazione del sistema)
- Con un metodo di BISEZIONE si
"proviamo" tutti i bit (valori) a
partire dal più significativo (MSB)
fino al bit meno significativo (LSB)
Ad ogni confronto con V_x si decide se
mantenere il bit a "1" o riportarlo a "0"

$$V_{D/A} = \frac{V_{FS}}{2^n} \left[b_{n-1} 2^{n-1} + \dots + b_i 2^i + b_1 2 + b_0 \right]$$

- La cifra meno significativa ha un PESO $\Delta V = V_{FS} / 2^n \Rightarrow N_{(max)} = 2^n$
La più significativa vale $V_{FS} / 2$
- Si eseguono "solo" $n = \log_2 N$ confronti ciascuno di durata $K T_c$ con K compreso tra 2 e 5
- Il tempo di misura è fissato, indipendentemente da V_x , e vale $T_{mis} = n (K T_c)$

- Risoluzione effettiva (da 3 a 5 cifre significative) dipende dal rumore presente agli stadi d'ingresso del comparatore (non è sempre $V_{FS}/2^n$)
- Accuratezza: dipende dal riferimento interno e dalla qualità del DAC e dal rumore del comparatore


n [bit]	12	16	18	STATO DELL'ARTE
T_{mis} [μ s]	5	10	25	

ESERCIZIO sul convertitore
ad approssimazioni successive

Dinamica $0 \div 2V$ $n = 7$ bit

$f_c = 1 \text{ MHz}$ e $T_{\text{confronto}} = 2T_c$

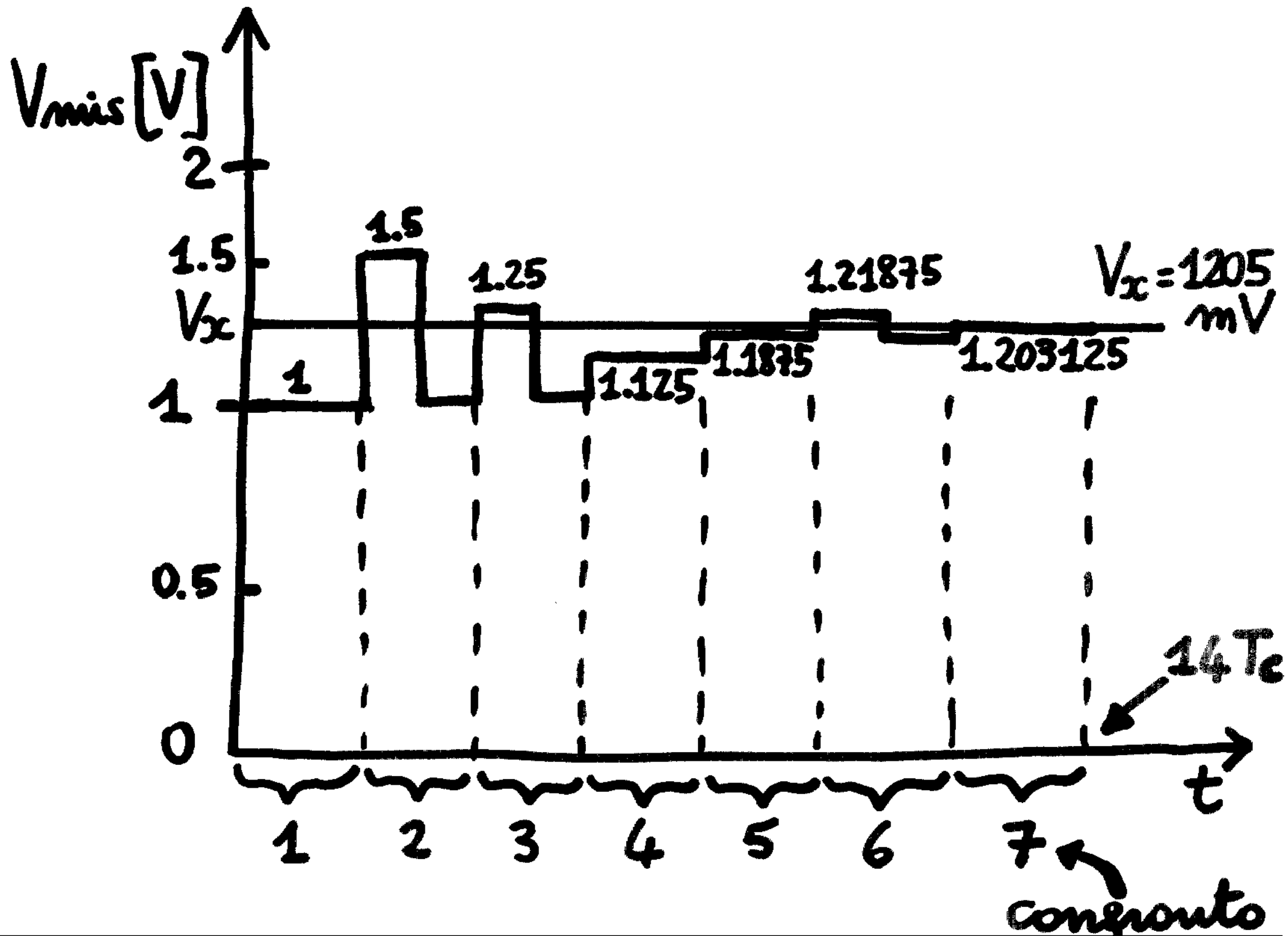Indicare il tempo di misura T_{mis} ,
il valore misurato V_{mis} e il suo
errore percentuale rispetto alla
tensione sotto misura $V_x = 1205 \text{ mV}$



$$T_c = 1/f_c = 1 \mu s$$

$$T_{conf} = 2 T_c = 2 \mu s$$

$$T_{mis} = n T_{conf} = 14 \mu s (\sim 70 \text{ KSa/s})$$

$$V_{mis} = 1203.125 \text{ mV}$$

$$\text{ERR}\% = \frac{|V_x - V_{mis}|}{V_x} = 0.1556\%$$

Con soli 7 bit ho una risoluzione

$$\Delta V = \frac{V_{max}}{2^n} = \frac{2 \text{ V}}{128} \approx 15.6 \text{ mV}$$

- Questi voltmetri possono essere anche piuttosto veloci mantenendo un'ottima risoluzione (e.g. $T_{mis} = 10 \mu s$, ovvero $f_{sample} = 100 \text{ KSa/s}$ con $n = 16 \text{ bit}$)
- Filtro passa-basso in ingresso per limitare le "errate decisioni" dovute al rumore presente in ingresso
 \Rightarrow si riduce anche la velocità di conversione